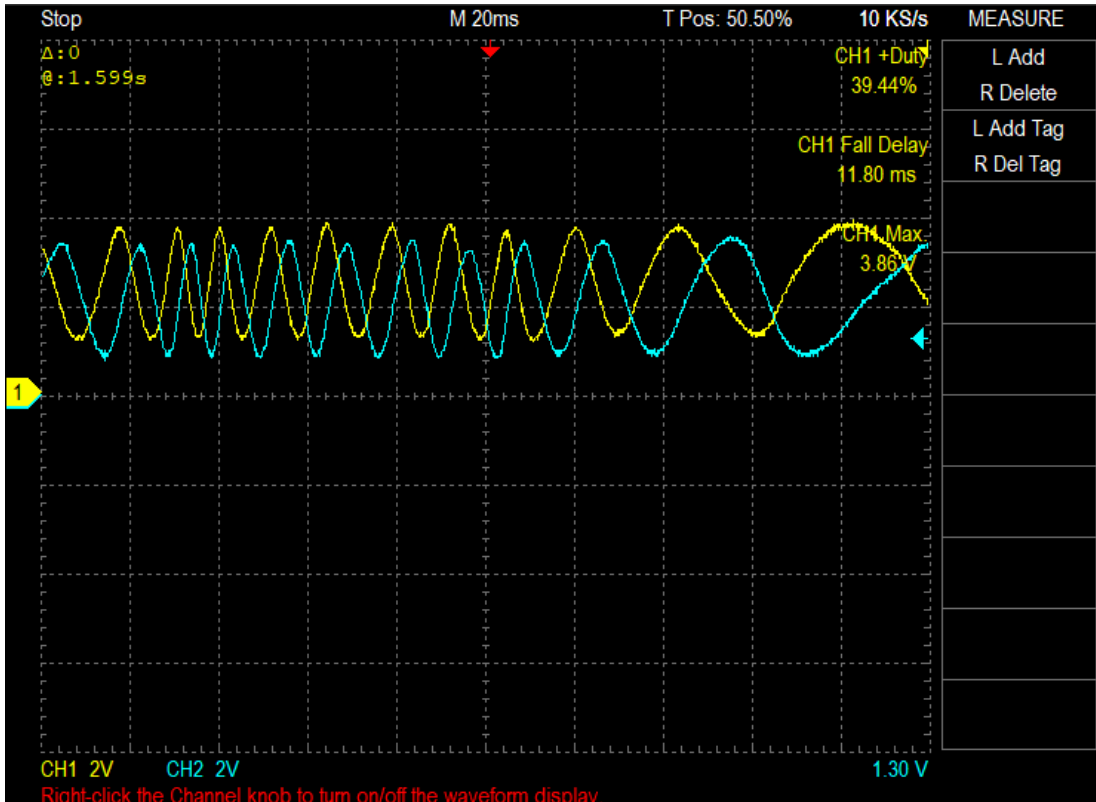
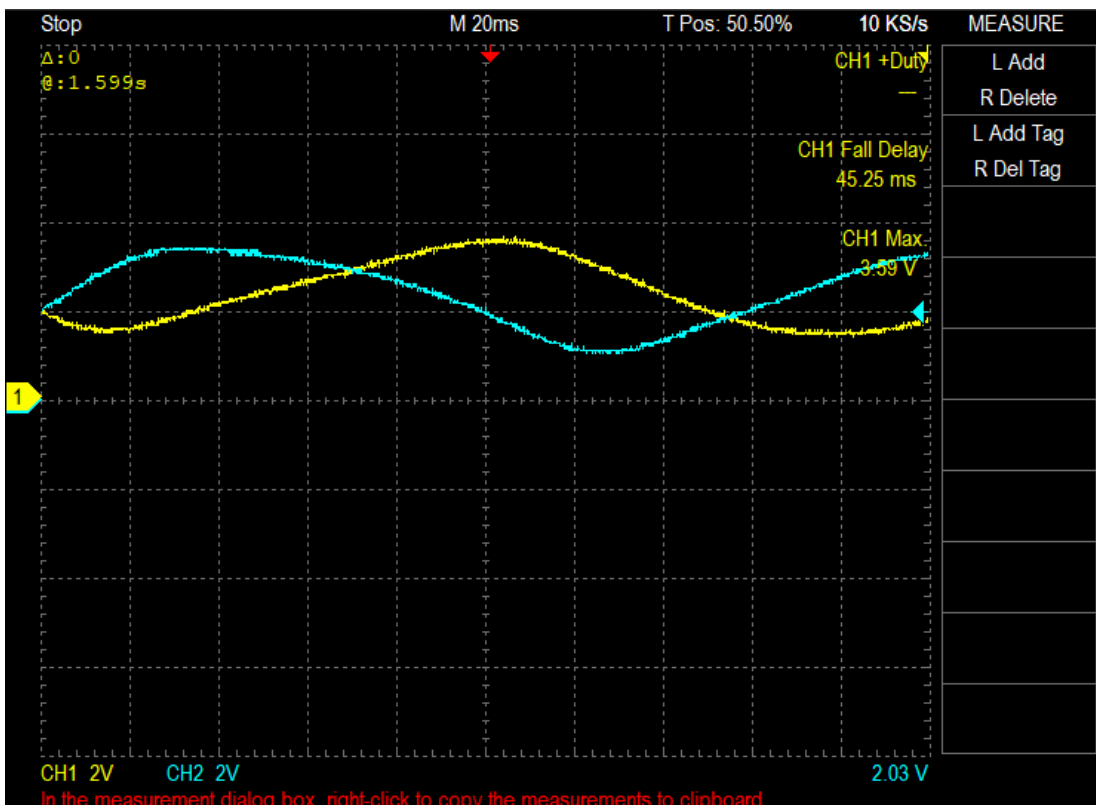


# Энкодер из переменного резистора

Питание 5В. Резистор в цепи светодиода 300 Ом, ток 16мА. В цепях эмиттеров по 3,3к. Сигнал на них:



Необходим компаратор, иначе сигналы сложно декодируемы. Медленное вращение:



Вращение очень быстро

