
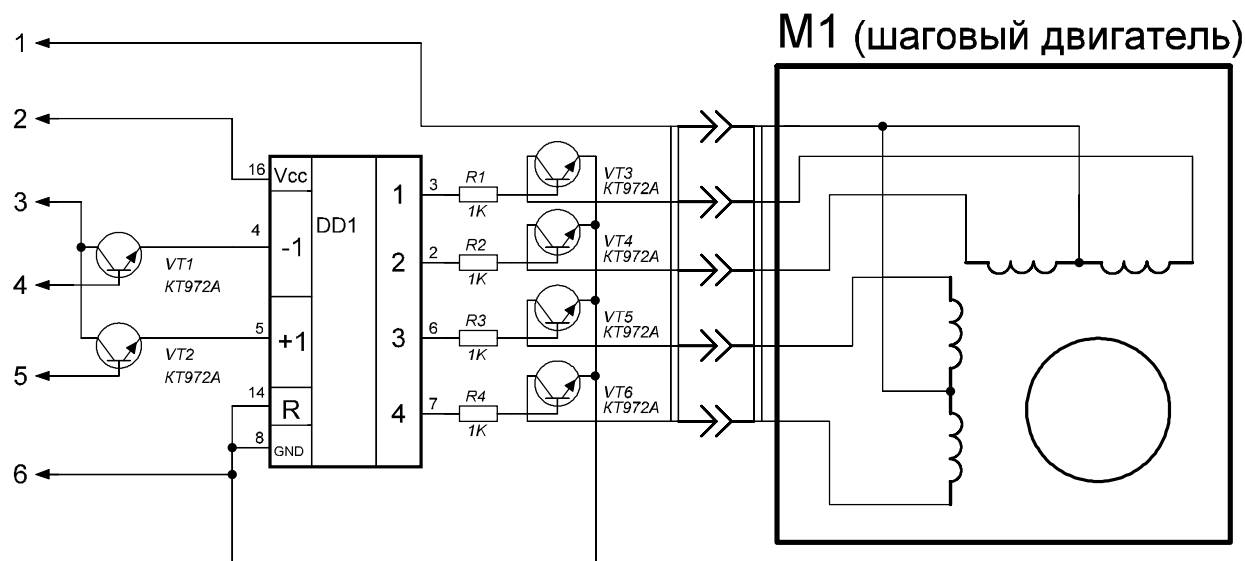


Драйвер шагового двигателя.Схема.

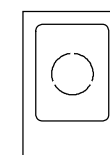

KT972A



B C E

1	+12V (питание шагового двигателя)
2	+5V (питание драйвера шагового двигателя)
3	частота вращения двигателя (прямоугольные импульсы)
4	вращение по часовой стрелке (для вращения в указанном направлении подать на этот вход логическую1)
5	вращение против часовой стрелки (для вращения в указанном направлении подать на этот вход логическую1)
6	общий провод

1	16
2	15
3	14
4	13
5	12
6	11
7	10
8	9