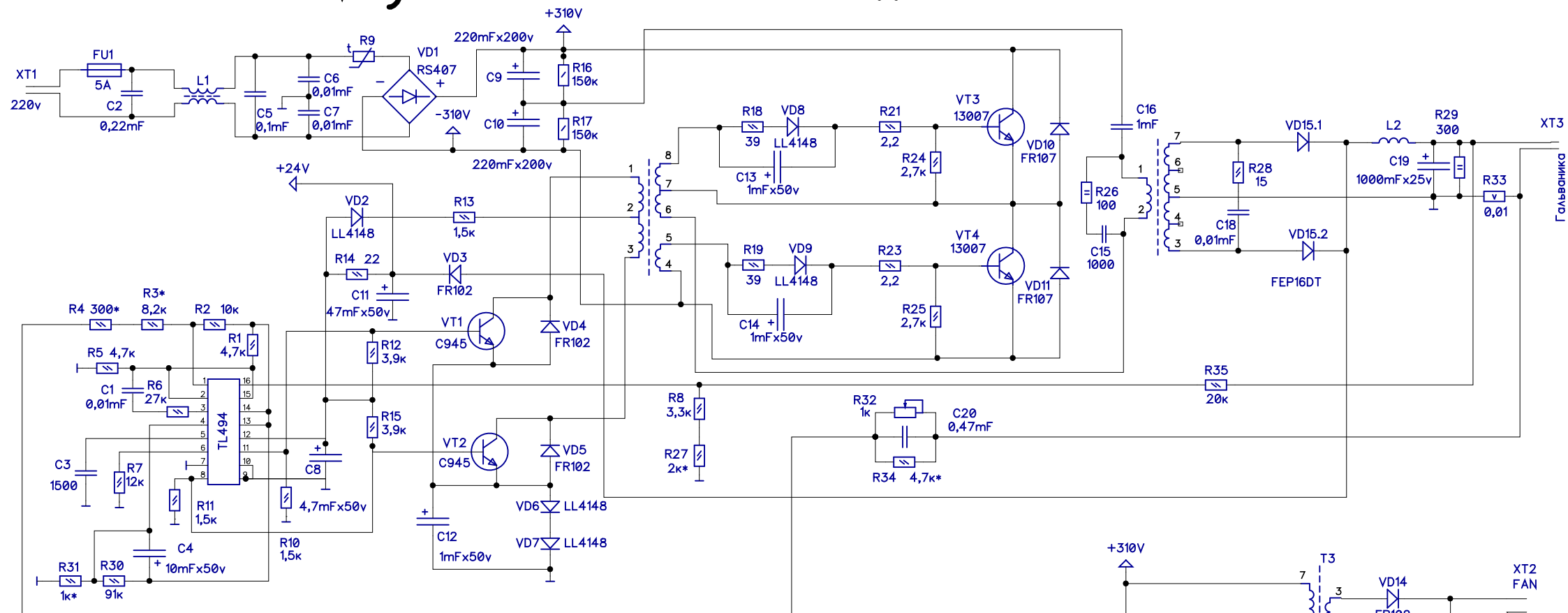


Импульсный источник для гальваники 2




При разводке печатной платы, редактируем связи на корпусе управляющего трансформатора под себя.

VD15 - 10CTQ150, MBR20100CTK

VT3, VT4 - MJE13009

Корпуса ХТ1, ХТ3 не стандартные, сделаны под пайку проводами.

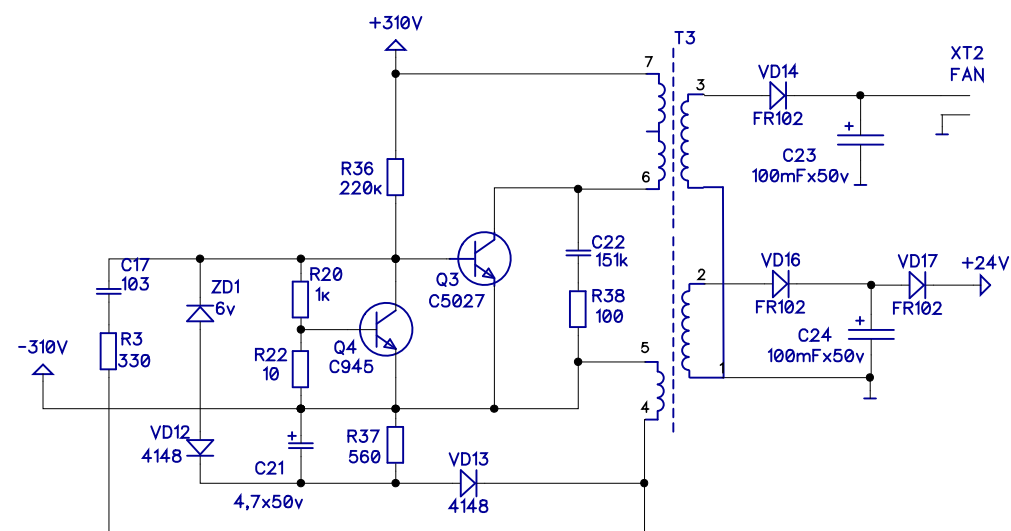Также, при необходимости меняем корпуса всех элементов схемы на свои.



Оригинальная схема <http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=643854#p643854>

Доработана по схеме <http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=754956#p754956>