

подключение плеера mp3 в магнитолу

изготовление мощного унч на лампах

схема простой зарядки к аккумулятору

мощный бас - саб и фнч своими руками

устройство преобразователей для лампы КЛЛ

цена и продажа 3д монитор, 3д очки

аналоги микросхем, диодов, ламп

лучше установите подстроечник.

Далее сигнал ВЧ усиливается двумя широкополосными каскадами. В первом можно поставить любой ВЧ транзистор, а во втором надо что-нибудь помощнее. Естественно выход стоит на радиаторе. Антенна представляет собой кусок провода или телескоп, но чтоб самим не попасть под помехи - сигнал подавайте через экранированный кабель.

Поехали дальше. Просто создать несущую, хоть и широкополосную, будет мало. Мощные вещательные станции могут и пробиться через нее. Для того, чтоб стало невозможным нормальное слушание музыки, модулируем сигнал ВЧ простым генератором пи-пи-пи на К561ЛА7, К561ЛЕ5 или аналогичные. Частота модуляции около 1 - 3 кгц с периодом 0.1 - 0.3сек.

Катушка генератора мотается проводом ПЭЛ 0.5-1.0мм на сверле диаметром 5мм (его потом естественно вытаскиваем), и содержит 10витков с отводом от середины. Дросселя можно взять и готовые, на 10-50мкГн, но я обычно мотаю 10 витков на феритовом колечке К7х4х2.

Питается глушилка от БП с напряжением от 12В и выше, при токе не менее пол ампера. Достаточно простого диодного моста и выпрямителя с конденсатором пару тысяч мкф.



Конечно это не супер военный постановщик помех, но заданные цели

электроники

зарядка и обслуживание

схемы УНЧ на микросхемах

цена и продажа 3д телевизоров

проводка и автоэлектроника

схемы led сканеров dmx usb

универсальный для радиолюбителя

использование как блок управления

продажа и цена диодных лент

эта схема глушилки выполнила. И помните, использование подобных
предатчиков противоречит законодательству. Так что я Вас
предупредил.

Вопросы по сборке и настройке в [ФОРУМЕ](#).

Если Вы собрали какое-либо из устройств, присылайте фото для
размещения на сайте.

Яндекс.Директ

т
с
е
а
я
е
е
т
с
v
я
s
т
д
е
к
с
.
Е
т
а
у
з
е
т
а
s
т
д
е
к
с
.
Е
т
а
у
з
е
т
с
т
е
ж
v
м
с

N
T
Y
F
€
C
.
F
a
€
C
T
a
€
T
€
E
C
T
F
C
r
F
v
N
€
L
J
€
t
t
C
N
v
t
T
€
F
t
€
T
€
!
O
+
t
r
c
v
s
€
r
.
y
a
r
c
€
x
.
r
L



Глушитель автомобильный купить Продажа глушителей для авто.
Бесплатная консультация. Гарантия.
Доставка [Адрес и телефон glushitel-online.ru](http://glushitel-online.ru)

Поделитесь полезной информацией с друзьями:

Интересно!

2

Советуем посмотреть новые интересные материалы:

ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ



ТЕРМОКОНТРОЛЛЕР



ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ



DEGEN DE 1103, DE 1123



Описание отличного портативного, цифрового радиоприёмника DEGEN DE 1103 и DEGEN DE 1123. Схема и опыт работы.

ПРОСТОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



Схема и фото простейшего зарядного устройства для пальчиковых аккумуляторов.

АНТЕННЫ ДЛЯ 3G МОДЕМОВ

СПРАВОЧНИК ПО ТРАНЗИСТОРАМ 2N



Антенны для 3G, GPRS и Wi-Fi.
Анализ вариантов и практические
рекомендации.

МИКРОСХЕМЫ STK



Справочная информация по
всем микросхемам - усилителям НЧ,
серии STK.



Справочник по транзисторам
2Nxxxx. Часть 1

АНАЛОГИ СОВЕТСКИХ МИКРОСХЕМ



Аналоги отечественных и
зарубежных микросхем. Большой
сборник всех типов. Часть
четвёртая.

Не нашли схему? Воспользуйтесь системой поиска.

Поиск

Copyright © 2009-2013, "Электрические схемы самодельных устройств". Все права защищены. [Почта сайта](#)



