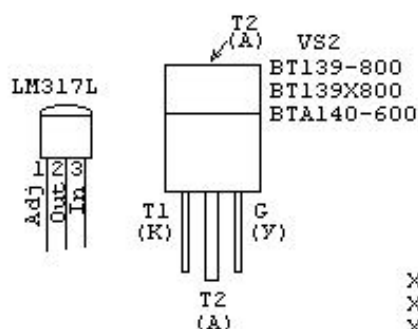
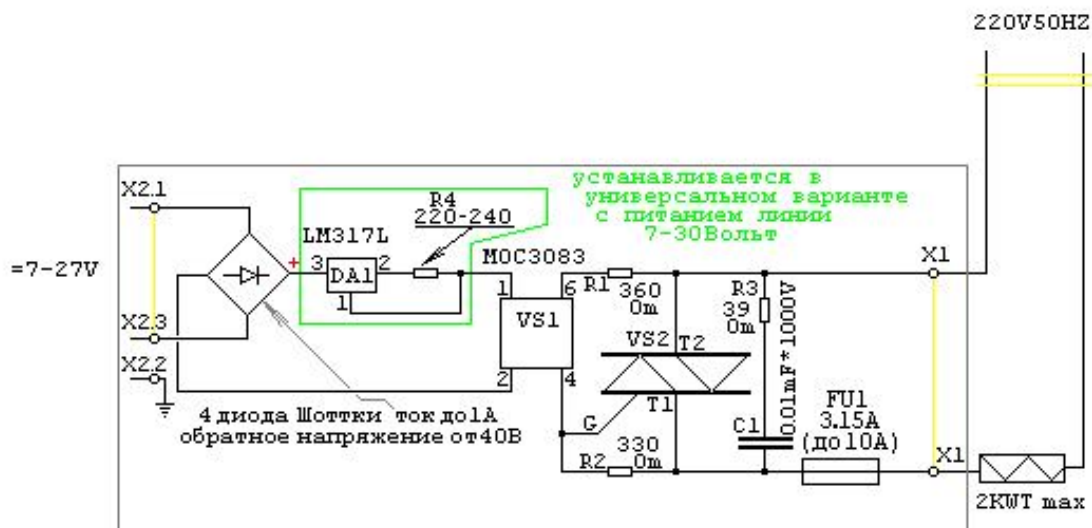




Симистор VS2 устанавливается на автономном радиаторе необходимой площади.

В случае применения "электронного" пускорегулирующего устройства цепочка R3-C1 *не устанавливается*.

Модуль DA1 может быть установлен при напряжении питающей линии более 6,5 Вольт (36В максимум).

В более простом приближении достаточно только балластного резистора R4 и перемычки вместо DA1....

Линия X2.2 соединена с "Корпусом" в блоке управления и с экраным проводником в соединительном кабеле.

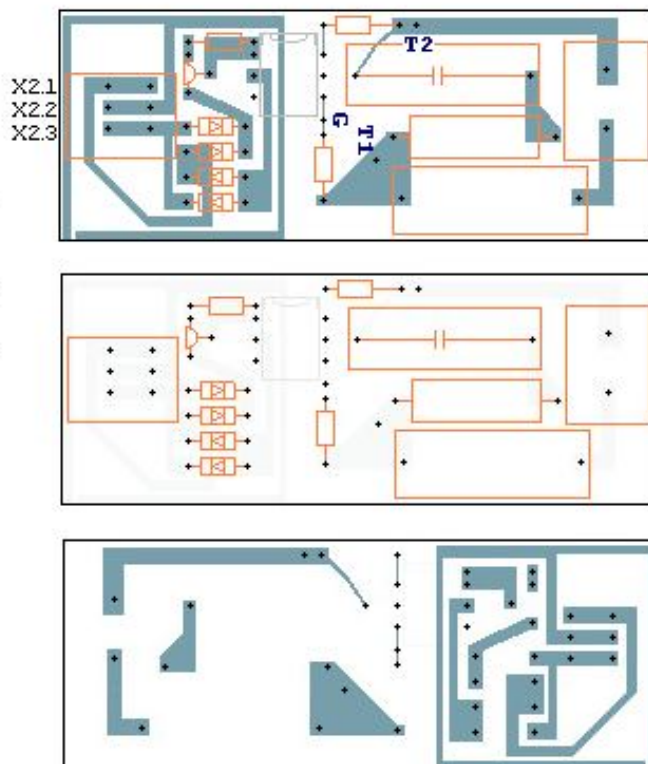


схема составлена 4.12.2005...
печатная плата изготовлена...
корректурa по макету

Б. А. Крутицкий.