

Для примера рассмотрим логическую функцию (1), в которой аргумент зависит от 5 переменных. Рассмотрим алгоритм практической реализации (создания) конечного устройства от этапа анализа логической функции до моделирования устройства, реализующего данную функцию.

$$F = \neg(C \wedge B \vee D) \vee \neg(C \wedge D) \wedge (A \wedge B \vee C \wedge D) \vee A \wedge \neg C \wedge B \wedge \neg D \wedge (A \wedge D \vee \neg(B \wedge C) \vee C) \vee \neg(E \wedge C) \wedge \neg(E \vee C \wedge B) \quad (1)$$

Подготовительным этапом является анализ заданной логической функции, в котором необходимо построить ее таблицу истинности. Для простоты и точности результата расчет проведем в среде MathCad, используя стандартные логические операции умножения, сложения и инверсии. На рисунке 1 приведена таблица истинности для функции 1, содержащей $2^n = 32$ значения, где n – количество переменных (входов).

На следующем этапе необходимо провести минимизацию (1). Здесь можно воспользоваться несколькими методами: методом уравнений Де-Моргана или используя метод карт Карно. В итоге будет найдена дизъюнктивно-нормальная форма (ДНФ), сведённая к минимуму входных значений и не содержащая в записи скобок. Метод Де-Моргана является простым, но для нахождения ДНФ сложных (содержащих большое количество членов и входных значений), этот метод использовать не рационально. Поэтому воспользуемся методом карт Карно. Составим карту Карно для функции (1), используя таблицы истинности на рисунке 1.

Таблица 1 – карта Карно.


	000	001	011	010	110	111	101	100
00	1	1	0	0	0	0	1	1
01	1	1	0	0	0	0	0	0
11	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	1	0	0	0	0	1	1

В таблице 1 штриховкой показаны объединенные термы. Всего три терма. Далее запишем минимизированную логическую функцию, используя таблицу 1.

$$F = \neg C \wedge \neg D \vee A \wedge B \vee \neg B \wedge C \wedge \neg D \quad (2)$$

Анализируя выражение (2) можно сказать, что функция не зависит от пятого входного значения (переменная E). Проверка с использованием таблицы истинности подтверждает правильность выражения (2).

 Далее переходим к этапу схемотехнического проектирования с использованием логических блоков. Для этого используем пакет AltiumDesigner. Создадим проект FPGA, составим логическую схему, состоящую из трех элементов AND, реализующих логическую конъюнкцию, одного трех-входового дизъюнктора (элемент OR) и одного инвертора (элемент INV).




Присвоим каждому входному сигналу свое состояние, переключающиеся по истечению 10 ns. Это реализуется с использованием языка VHDL. Для входа A:

```
A <= '0';
```

```
wait for 20 ns;
```

Аналогично для остальных входов.

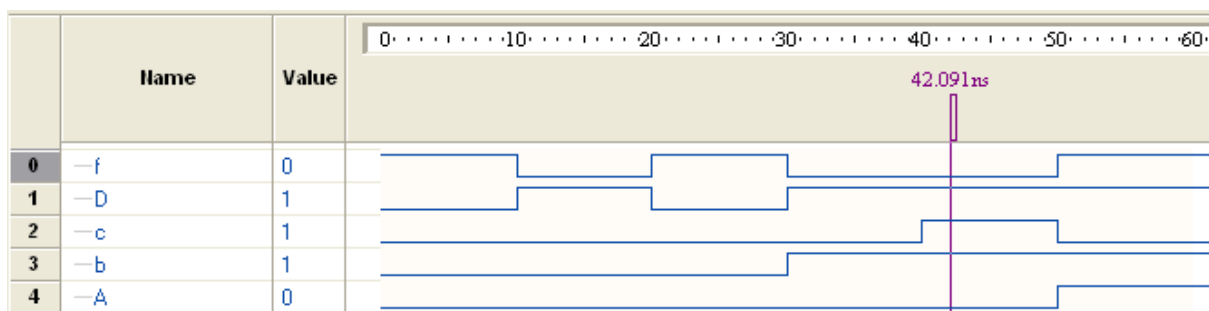Далее запустим процесс симуляцы и проверим правильность работы проектируемого устройства. Для этого воспользуемся (что-то там синее фиг знает как называется). В результате получим временные диаграммы состояния сигналов на входе и выходе устройства (рисунок).



В момент времени t=..... происходит то-то, в момент t2= то то

A	B	C	D	E	F
0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	1	1
0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	1
1	1	0	0	1	1
1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	1	1
1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1

Рисунок 1 – таблица истинности для функции (1).

Для создания логической схемы (проведения схемотехнического проектирования) исходную логическую функцию необходимо упростить (минимизировать). Здесь необходимо учитывать следующее: использование стандартных булевых операций является допустимым, но не рациональным. Поэтому следует выбрать другой метод минимизации, позволяющий быстро и наглядно показать упрощение логических функций. Из курса основ дискретной математики известно несколько подобных методов: метод минимизации по Квайна-Рашби. Наиболее оптимальным и простым является метод минимизации логических функций с использованием карт Карно. Фактически, данная карта представляет собой геометрическое тело, грани которого замыкаются по краям и введенные значения могут быть объединены в

После минимизации логической функции и проверки ее на соответствие исходной таблицы истинности, можно приступать к этапу схемотехнического проектирования. На данном этапе становится актуальным выбор среды, в которой будет проведено моделирование. В данной работе проводится сравнение двух САПР, позволяющих проводить данный вид анализа (моделирования). Первый это Altium Designer, фирмы....

$$F = \neg(C \wedge B \vee D) \vee \neg(C \wedge D) \wedge (A \wedge B \vee C \wedge D) \vee A \wedge \neg C \wedge B \wedge \neg D \wedge (A \wedge D \vee \neg(B \wedge C) \vee C) \vee \neg(E \wedge C) \wedge \neg(E \vee C \wedge B)$$

$$[[\neg(C \vee B \rightarrow D)] \rightarrow \neg(C \rightarrow D)] \wedge (A \vee B \wedge C \rightarrow D)] \wedge ((C \wedge A \wedge B \rightarrow D)) \rightarrow A \rightarrow \neg C \wedge B \rightarrow \neg D \rightarrow A \vee D \rightarrow \neg(B \rightarrow C) \rightarrow Q]] \wedge (E \rightarrow C) \rightarrow \neg(E \wedge C \rightarrow B)]]$$

```

-----
-- VHDL Testbench for fpga_project1
-- 2014 3 4 19 21 45
-- Created by "EditVHDL"
-- "Copyright (c) 2002 Altium Limited"
-----

```

```

Library IEEE;
Use      IEEE.std_logic_1164.all;
Use      IEEE.std_logic_textio.all;
Use      STD.textio.all;
-----

```

```

-----
entity Testfpga_project1 is
end Testfpga_project1;
-----

```

```

-----
architecture stimulus of Testfpga_project1 is
    file RESULTS: TEXT open WRITE_MODE is "results.txt";
    procedure WRITE_RESULTS (
        A: std_logic;
        B: std_logic;
        C: std_logic;
        D: std_logic;
        F: std_logic
    ) is
        variable l_out : line;
    begin
        write(l_out, now, right, 15);
        write(l_out, A, right, 2);
        write(l_out, B, right, 2);
        write(l_out, C, right, 2);
        write(l_out, D, right, 2);
        write(l_out, F, right, 2);
        writeline(RESULTS, l_out);
    end procedure;

    component fpga_project1
        port (
            A: in std_logic;
            B: in std_logic;
            C: in std_logic;
            D: in std_logic;
            F: out std_logic
        );
    end component;

    signal A: std_logic;
    signal B: std_logic;
    signal C: std_logic;
    signal D: std_logic;
    signal F: std_logic;

begin
    DUT: fpga_project1 port map (
        A => A,
        B => B,
        C => C,
        D => D,
        F => F
    );

    STIMULUS0: process
    begin
        A <= '0';
        wait for 20 ns;

```

```

A <= '0';
wait for 20 ns;
A <= '0';
wait for 20 ns;
A <= '0';
wait for 20 ns;
A <= '1';
wait for 20 ns;
A <= '1';
wait for 20 ns;
A <= '1';
wait for 20 ns;
A <= '1';
wait for 20 ns;
wait;
end process;

```

```

WRITE_RESULTS(
    A,
    B,
    C,
    D,
    F
);

```

```

STIMULUS1:process
begin
    B <= '0';
    wait for 20 ns;
    B <= '0';
    wait for 20 ns;
    B <= '0';
    wait for 20 ns;
    B <= '0';
    wait for 20 ns;
    B <= '1';
    wait for 20 ns;
    B <= '1';
    wait for 20 ns;
    B <= '1';
    wait for 20 ns;
    B <= '1';
    wait for 20 ns;
    wait;
end process;

```

```

WRITE_RESULTS(
    A,
    B,
    C,
    D,
    F
);

```

```

STIMULUS2:process
begin
    C <= '0';
    wait for 20 ns;
    C <= '0';
    wait for 20 ns;
    C <= '0';
    wait for 20 ns;
    C <= '0';
    wait for 20 ns;
    C <= '1';
    wait for 20 ns;
    C <= '1';
    wait for 20 ns;

```

```
C <= '1';
wait for 20 ns;
C <= '1';
wait for 20 ns;
wait;
end process;
```

```
WRITE_RESULTS (
    A,
    B,
    C,
    D,
    F
);
```

```
STIMULUS3:process
begin
    D <= '0';
    wait for 20 ns;
    D <= '1';
    wait for 20 ns;
    D <= '0';
    wait for 20 ns;
    D <= '0';
    wait for 20 ns;
    D <= '1';
    wait for 20 ns;
    D <= '1';
    wait for 20 ns;
    D <= '1';
    wait for 20 ns;
    D <= '1';
    wait for 20 ns;
    wait;
end process;
```

```
WRITE_RESULTS (
    A,
    B,
    C,
    D,
    F
);
```

```
end architecture;
```

```
-----
-----
```