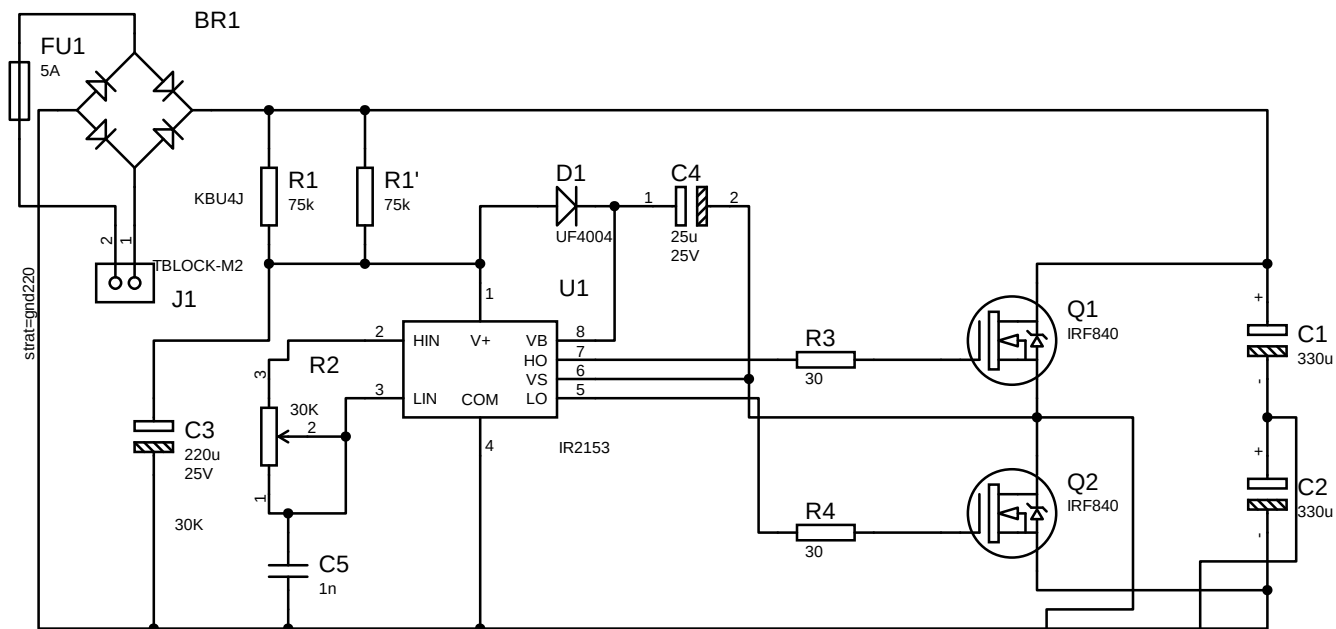




BR1, C1, C2 из неисправного компьютерного БП

D3 - Сдвоенные диоды шотки 20 вольт ампер на 5 (любой из компьютерного БП)

D4 - Сдвоенные диоды шотки более 60 вольт 30 ампер (30CTQ100)

Трансформатор - перемотанный компьютерный (если его покипятить минут 5-10 можно разобрать)

Обмотка 5-6 (16 вит в три провода 0.5мм с отводом из средней точки)

Обмотка 3-4 (4 вит в 1 провод 0.6мм с отводом из средней точки)

Первая обмотка 40 вит проводом 0,6 мм (2 слоя по 20 вит)

Провода из средних точек объединяются вместе в вывод 7 и отводятся за корпус транс-а

Все дорожки силовой части обязательно лудить (больше слой припоя меньше сопротивление)

