
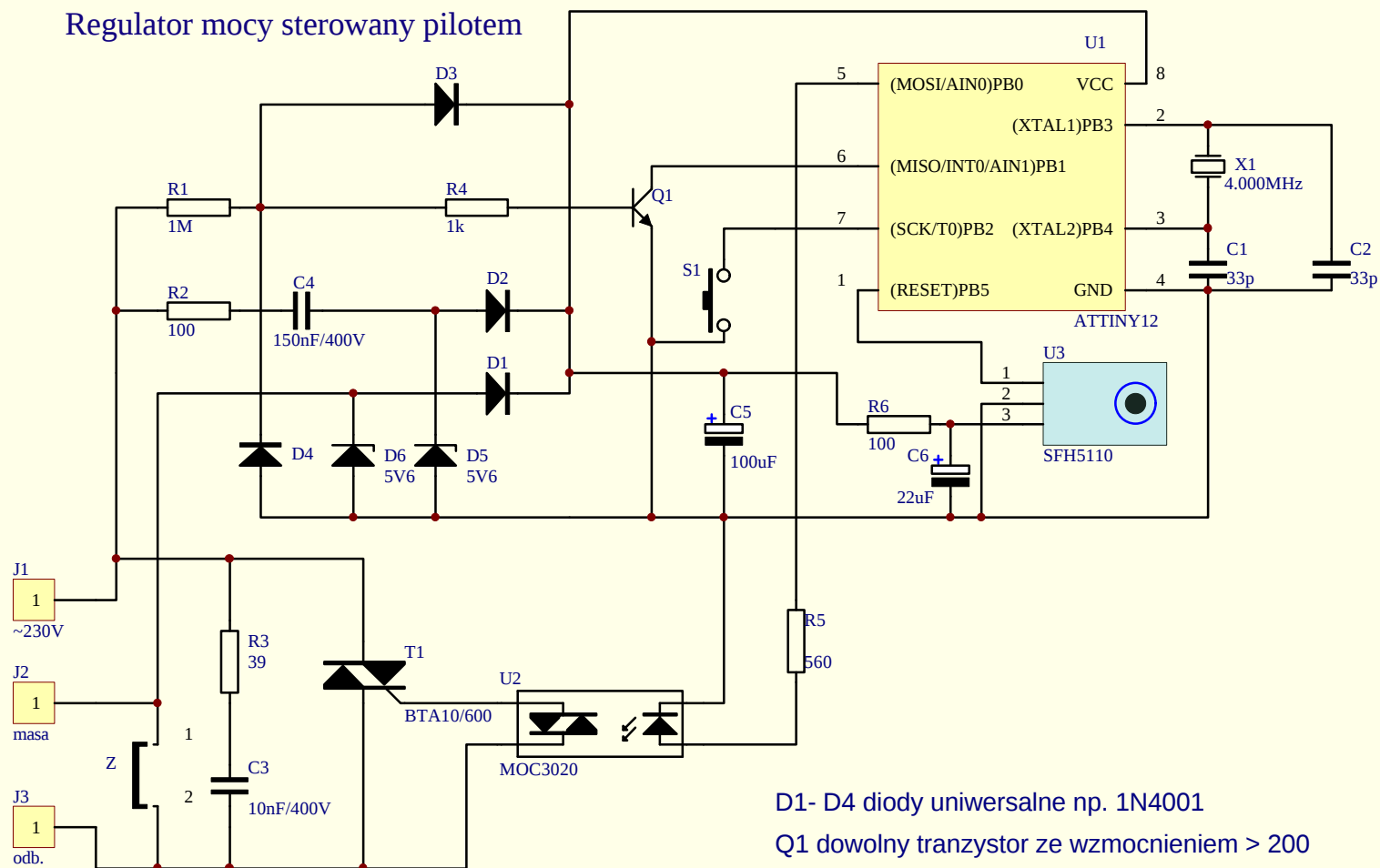



Regulator mocy sterowany pilotem

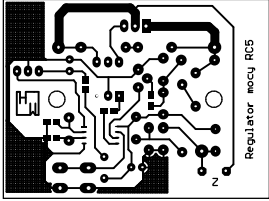

D1- D4 diody uniwersalne np. 1N4001

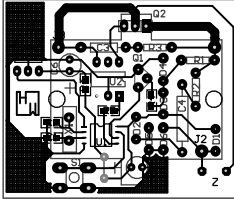Q1 dowolny tranzystor ze wzmacnieniem > 200





Regulator mocy RC5