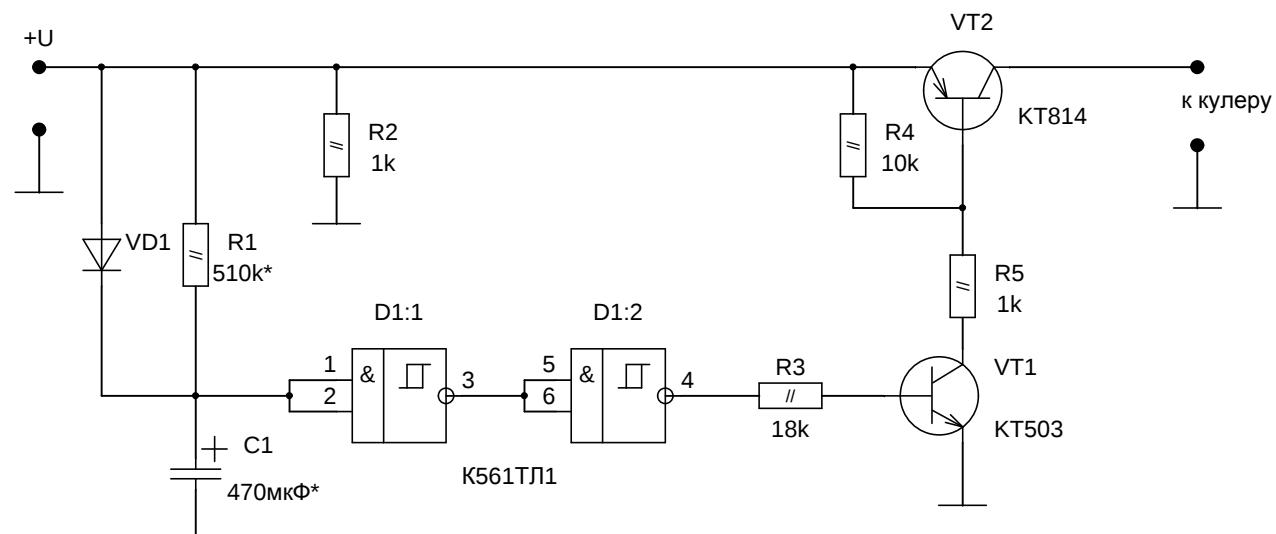




При подаче питания (+U) C1 быстро заряжается через VD1 на 4-D1 появится высокий уровень, VT1 и VT2 откроются и кулер заработает. При отключении +U, C1 будет медленно разряжаться через R1, R2 и общий провод. Пока он разряжается, кулер работает. Как только напряжение на C1 станет меньше порога срабатывания D1, на 4-D1 появится низкий уровень, VT1 и VT2 закроются. Кулер остановится. Подбирая C1 и R1 устанавливают время работы кулера после отключения тумблера.