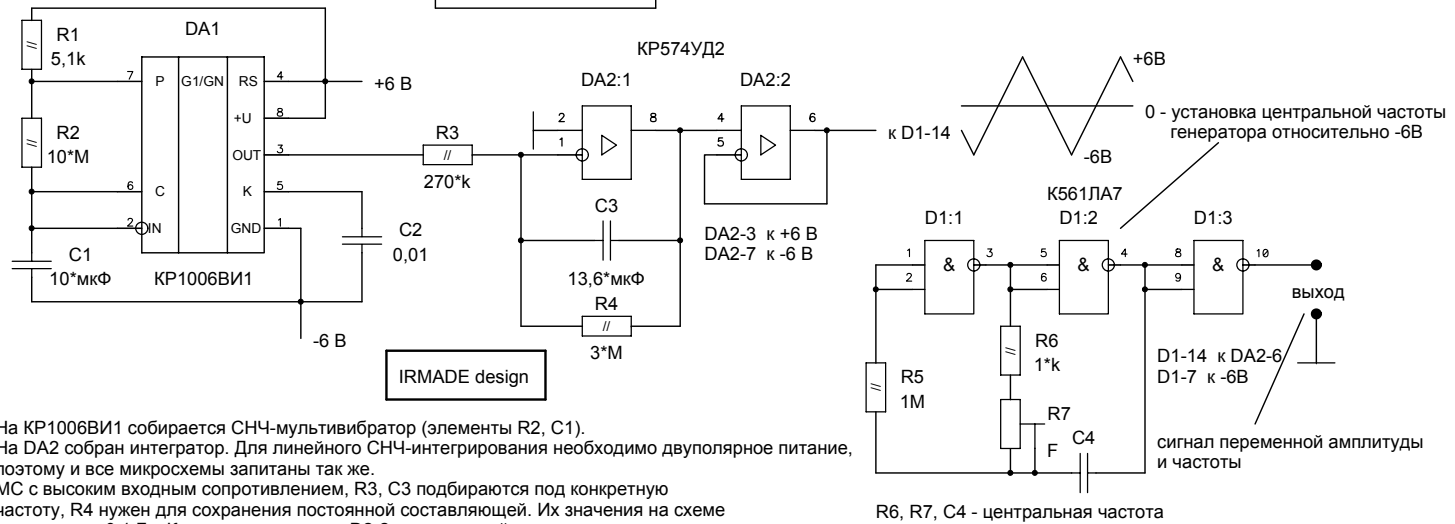


1-й вариант



2-й вариант

Этот вариант более простой, в нём используется однополярное питание

