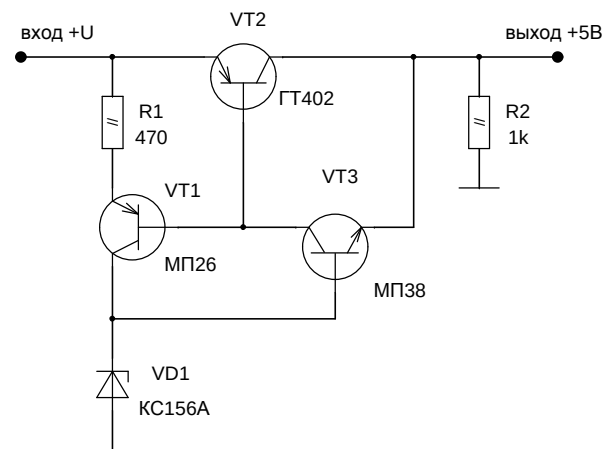
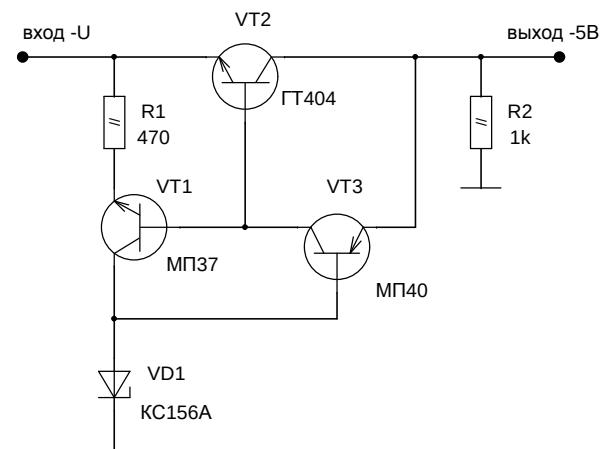




Параметрические стабилизаторы напряжения с $K_{стаб.} = 1000 (!)$
 при изменении $U_{пит.}$ от 3 до 40 В.
 $U_{эб}$ VT2 используется для стабилизации I_k VT1. Он течёт через VD1.
 Потребление стабилизатором тока мало зависит от $U_{пит.}$ и составляет
 0,6 - 0,7 мА. Уст. зависит от типа VD1. Ток нагрузки изменяется от 0,5 - 1 мА
 до величины, определяемой возможностями VT2 и VT3.
 Выходное сопротивление стабилизатора зависит от $U_{пит.}$ и составляет
 менее 2 Ом.

