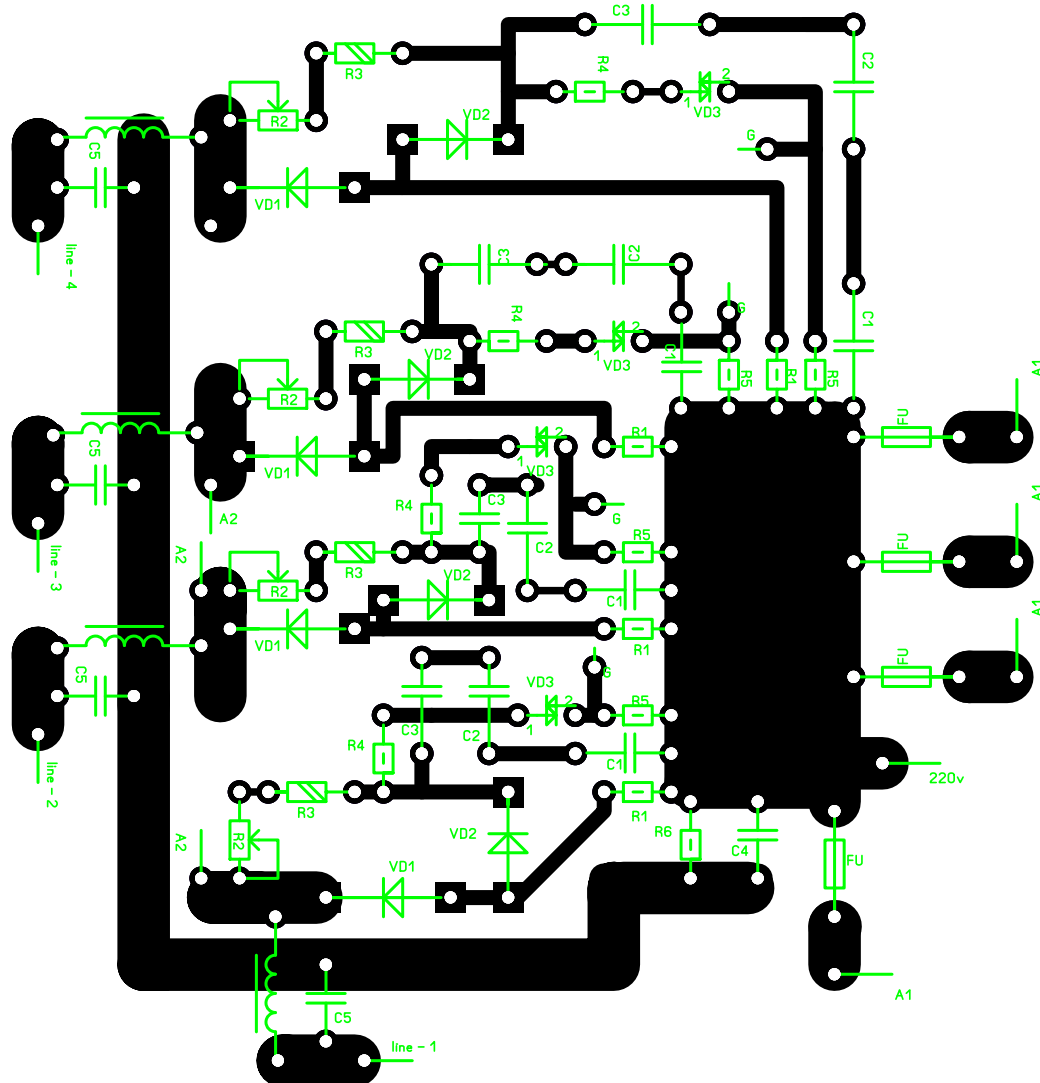




Расшифровка:

Симисторы, не обозначены на плате, потому что находится за ее пределами, на плате обозначены только выводы на ножки, в данной сборке используется симистор BTA12-600BWRG, Симистор 12A 600В, 50mA Snubberless [TO-220AB]: Всего 4 симистора, для 4-х каналов диммирования.

A1 - условный катод на симисторе (1-я ножка симистора)

A2 - условный анод на симисторе (2-я ножка симистора)

G - Управляющий электрод (3-я ножка симистора)

line-1(4) - выводы на розетку

L1 - дроссель (не обозначен текстом, только элементом)

FU - Термопредохранитель ZH103-115, 115°C, 15 A

VD1 - Диффузионный кремниевый диод КД105Б

VD2 - Диффузионный кремниевый диод КД105Б

VD3 - DB3, Диак (динистор) [DO-35]

R1 - Резистор 100 кОм

R2 - Резистор переменный RA2543-20-10C1-B500K

R3 - Резистор 22 кОм

R4 - Резистор 270 Ом

R5 - Резистор 1 кОм

R6 - Резистор 330 Ом

C1 C2 C3 - Конденсаторы (сейчас не вспомню номинал, подбирался для резистора R2)

C4 и C5 - Конденсаторы 0.022 мкФ, 400 В