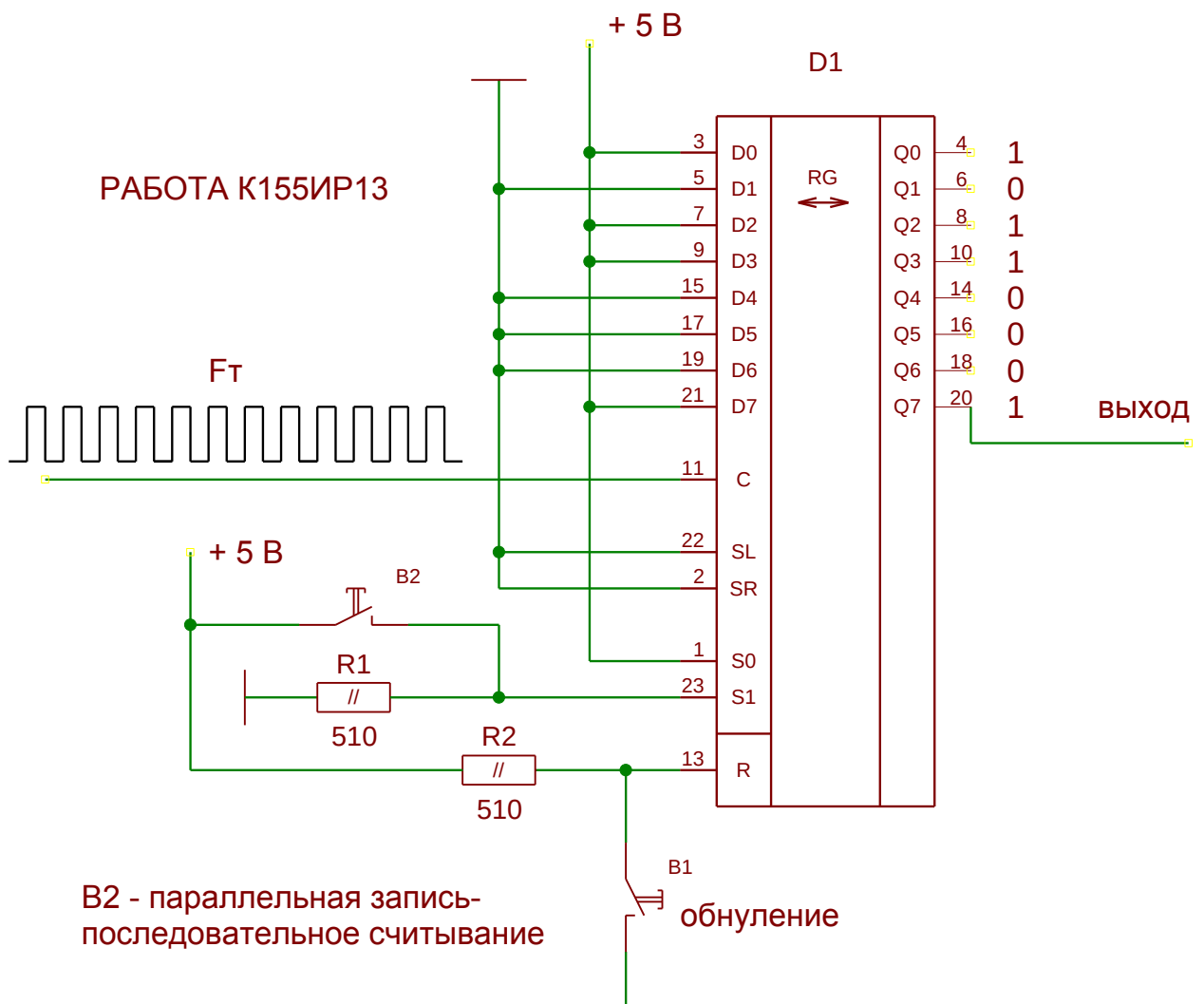




Если информация на D задана, и идёт F_T , нажатие на В2 приводит к параллельной записи инф. на Q, отпускание В2 приводит к последовательному считыванию с выхода Q7, при наличии F_T .

Запись производится фронтом импульса F_T при высоком уровне на S1 (23 выв.).