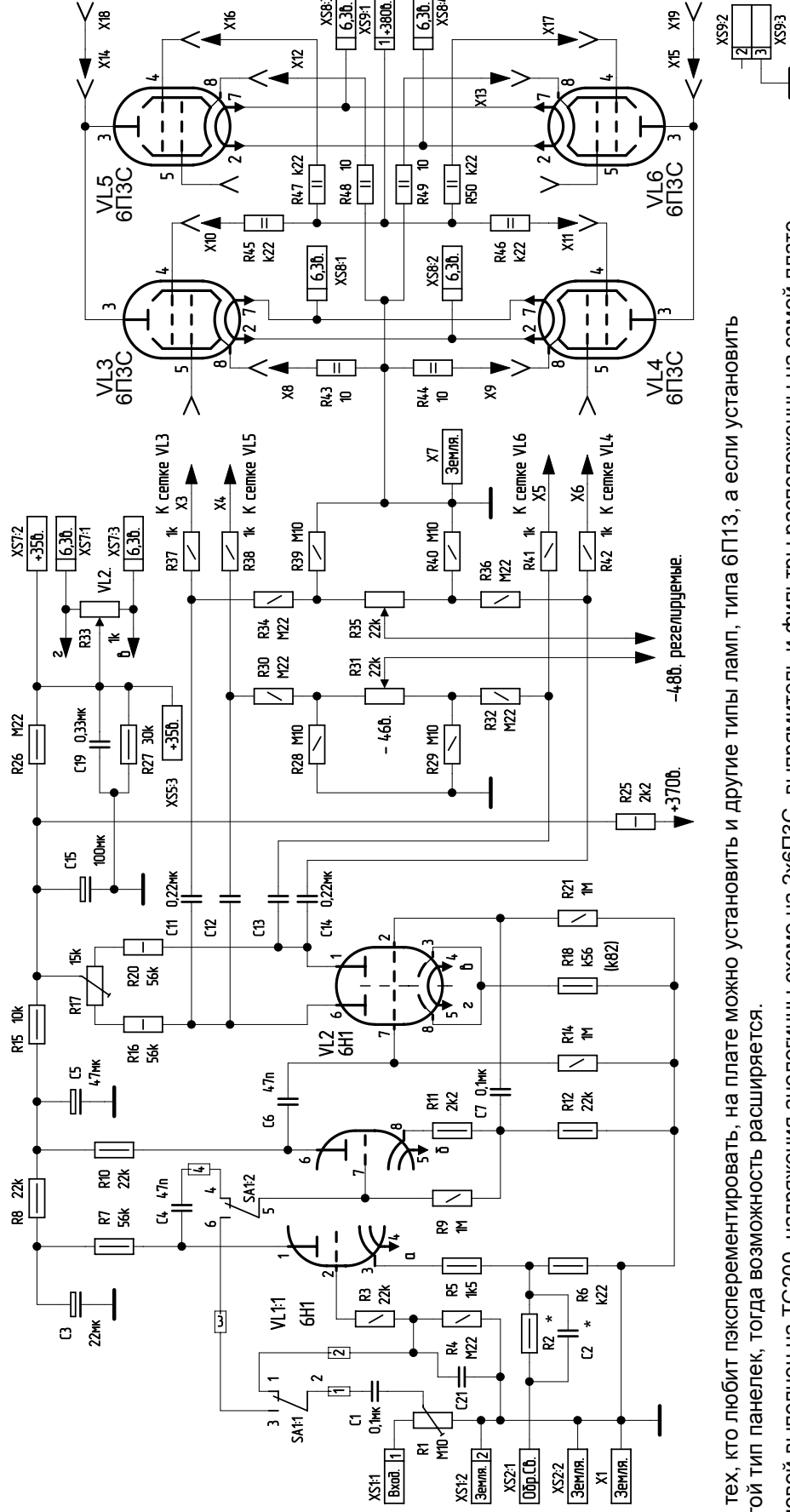


Схема усилителя на 4х6П3С, расположенных на печатной плате.



Для тех, кто любит пэкспериментировать, на плате можно установить и другие типы ламп, типа 6П13, а если установить другой тип панелек, тогда возможность расширяется.

Силовой выполнен на ТС200. напряжения аналогичны схеме на 2х6П3С, выпрямитель и фильтры расположены на самой плате.