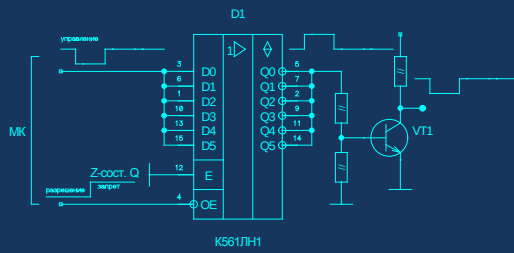
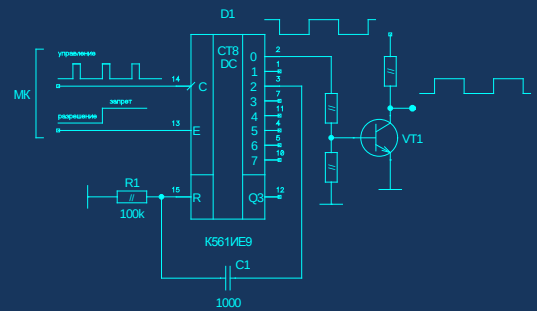


УПРАВЛЕНИЕ ОТ МК КЛЮЧОМ ПО ПИТАНИЮ С БЛОКИРОВКОЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО СИГНАЛА.



Особенность этой схемы в том, что при блокировке управляющего сигнала ("запрет" по входу OE и Z-состояние на Q), ключ всегда будет закрыт. Выход Q в Z-состоянии это виртуальная логическая единица (генератор тока с внутренним сопротивлением сотни мегаом), поэтому, подключённый к выходу Q тестер или осциллограф покажет 0.



В этой схеме состояние ключа (открыт/закрыт) всегда будет определяться фронтом сигнала управления и фиксируется в этом состоянии сигналом "запрет".