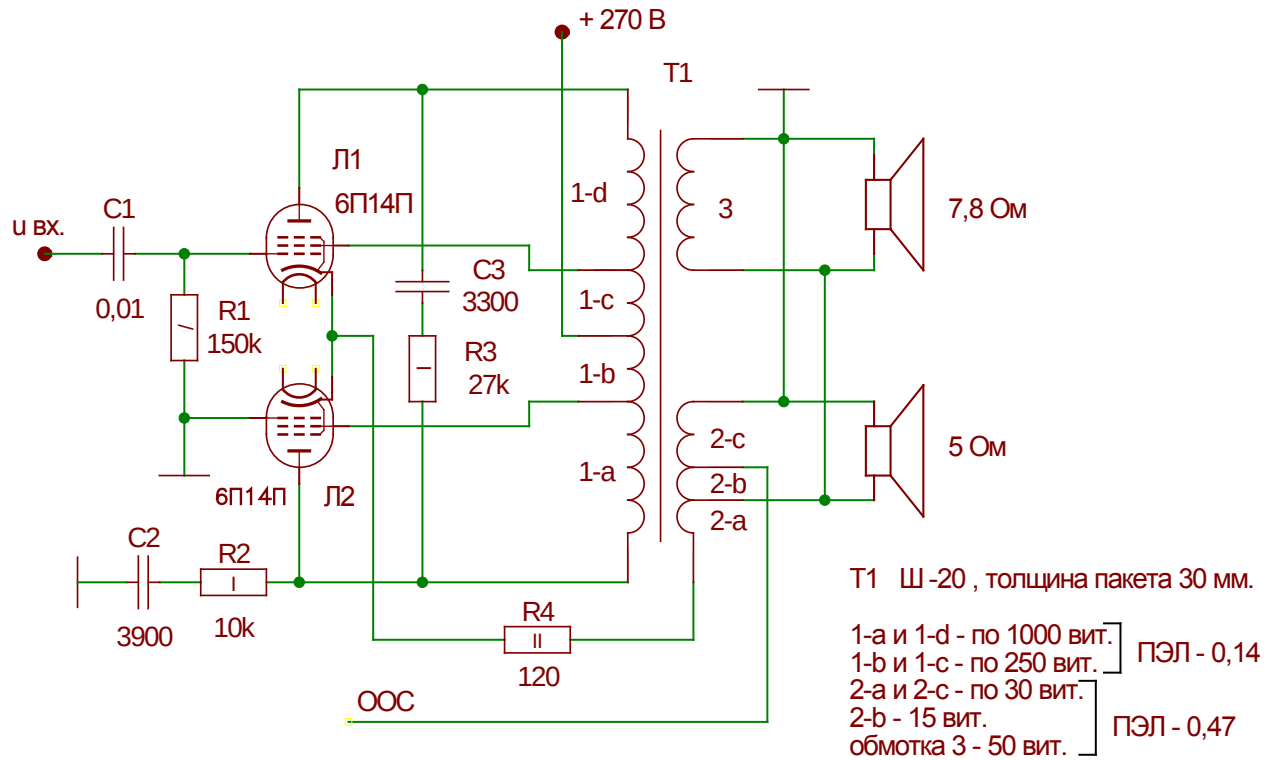


Сверхлинейный с ООС без фазоинвертора.



Л2 включена по схеме с ОС (общей сеткой).

Напряжение возбуждения подаётся на у.с. Л1. Связь между каскадами осуществляется через R3, поэтому потенциал катодов обеих ламп изменяется пропорционально изменению u на сетке Л1.