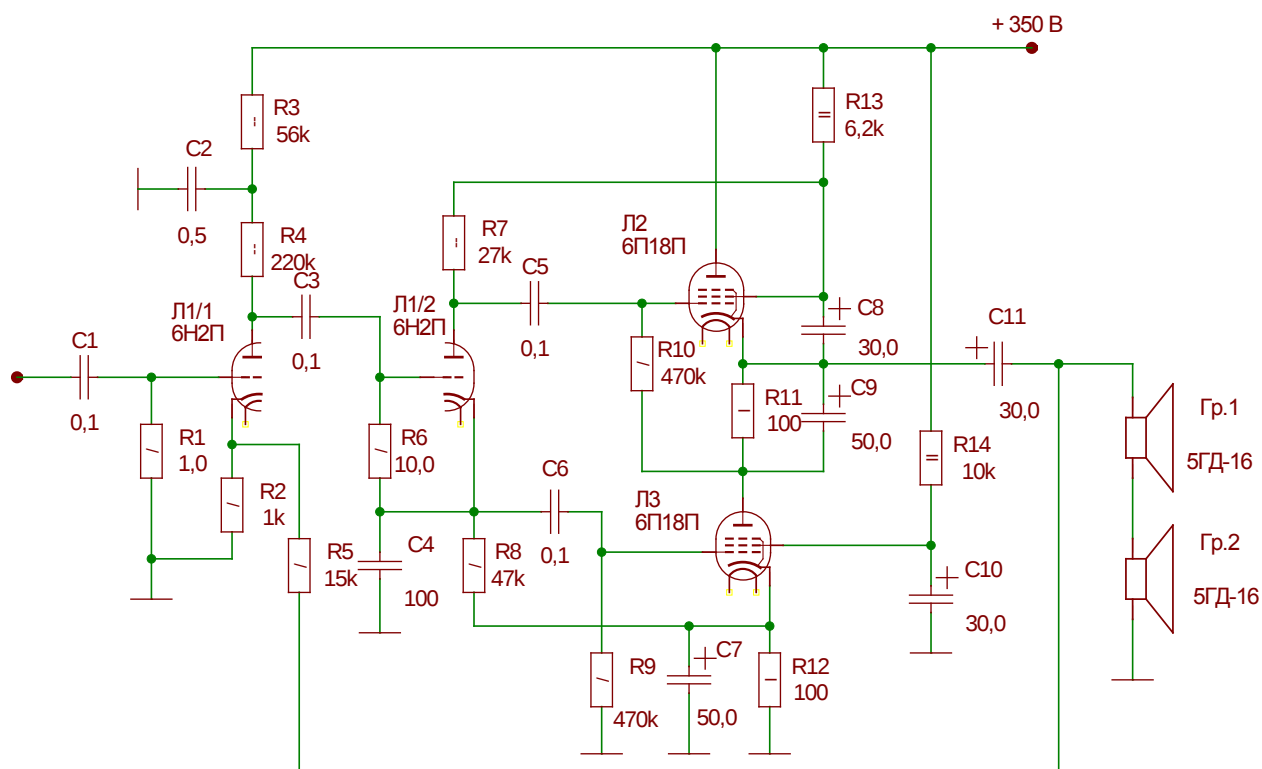


УНЧ без выходного трансформатора



Введение фазоинвертора, работающего по схеме с разделённой нагрузкой, позволило повысить выходную мощность ОК до 6 Вт, а введение глубокой ООС (до 30 дБ) - значительно снизить НИ (здесь они не более 1 %).
Нагрузкой служат высокоомные динамики. Два 5ГД-16 (активное сопротивление каждого - 420 Ом) или подобные.