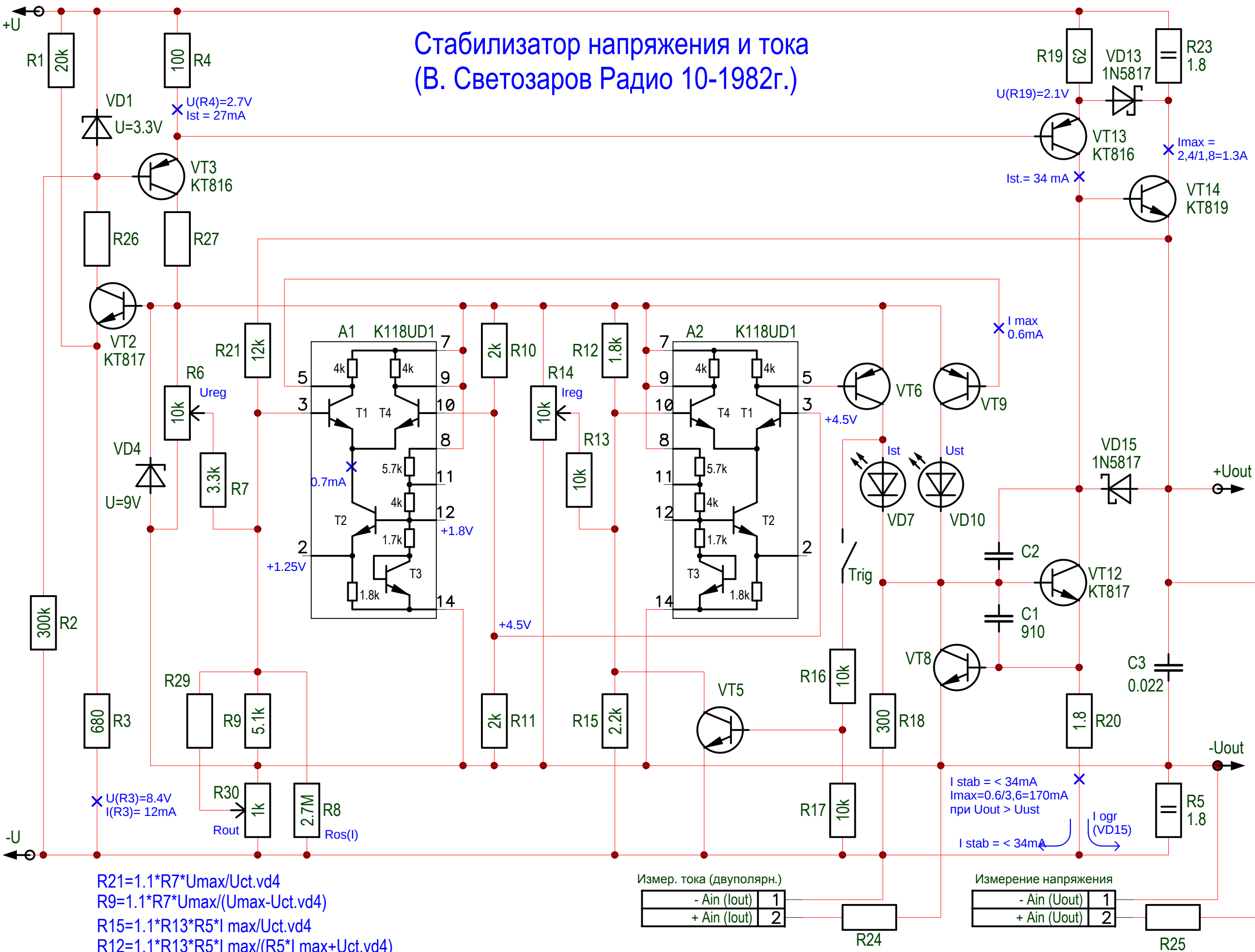


Стабилизатор напряжения и тока (В. Светозаров Радио 10-1982г.)



Приведенная исходная схема из оригинальной статьи Светозарова, имеет незначительные отличия, но позиционные обозначения элементов сохранены.
 Блок питания собран и отработал более 20 лет без нареканий и поломок.
 Все значения токов и напряжений вычислены и указаны для лучшего представления принципа работы стабилизации.