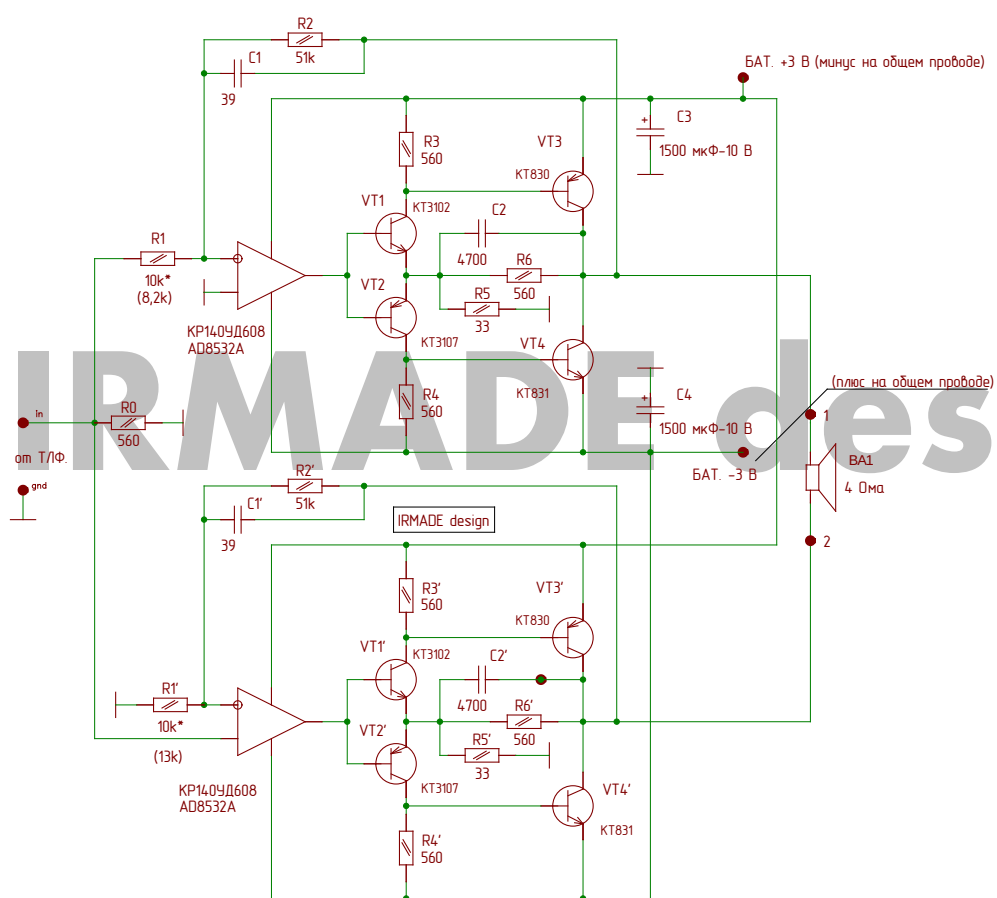


Портативный низковольтный мостовой УМЗЧ без входного трансформатора



Для получения максимальной мощности необходимо выравнивать размахи сигналов на выходах 1 и 2 относительно земли . Для этого нужно либо R1 уменьшить до 8,2 к, либо R1' увеличить до 13 к.