

## Методика компенсации ТКС резистора

Пусть имеется резистор  $R$  с номинальным сопротивлением  $R_{nom}$  и температурным коэффициентом (ТКС)  $\alpha R$ .

1) Необходимо определить номинал последовательно соединённого термо-компенсирующего резистора  $RS$  с известным и обратным по знаку ТКС  $\alpha RS$  так, чтобы общий ТКС цепочки  $\alpha R\Sigma$  был равен требуемому.

2) Необходимо определить номинал последовательно соединённого корректирующего резистора  $RK$  так, чтобы общее сопротивление 3-х резисторов составило  $R\Sigma$ .



$$R(T) := R_{nom} \cdot (1 + \alpha R \cdot T)$$

$$RS(T) := RS_{nom} \cdot (1 + \alpha RS \cdot T)$$

где  $T$  – величина отклонения температуры от выбранной нулевой точки (например, 20 градусов Цельсия).

Общее сопротивление цепочки  $R+RS$  при произвольной температуре:

$$R(T) + RS(T) \text{ collect, } T \rightarrow (R_{nom} \cdot \alpha R + RS_{nom} \cdot \alpha RS) \cdot T + R_{nom} + RS_{nom}$$

Температурный коэффициент цепочки  $R+RS$ :

$$\frac{d}{dT}(R(T) + RS(T))}{R_{nom} + RS_{nom}} \rightarrow \frac{R_{nom} \cdot \alpha R + RS_{nom} \cdot \alpha RS}{R_{nom} + RS_{nom}}$$

Отсюда находим выражение для расчёта номинального значения компенсирующего резистора  $RS$ :

Given

$$\frac{R_{nom} \cdot \alpha_R + R_{Snom} \cdot \alpha_{RS}}{R_{nom} + R_{Snom}} = \alpha_{R\Sigma}$$

$$\text{Find}(R_{Snom}) \rightarrow -R_{nom} \cdot \frac{\alpha_R - \alpha_{R\Sigma}}{\alpha_{RS} - \alpha_{R\Sigma}} \quad \text{или}$$

$$R_{Snom} = R_{nom} \cdot \frac{\alpha_R - \alpha_{R\Sigma}}{\alpha_{R\Sigma} - \alpha_{RS}}$$

**Пример.**

Пусть R – резистор с номиналом 9,995 кОм и ТКС  $-0.92$  ppm/°C. Компенсирующий резистор изготавливается из меди с ТКС  $+3950$  ppm/°C. Необходимо обеспечить нулевой ТКС цепочки резисторов, при этом её номинальное сопротивление не должно отличаться от 10 кОм.

Имеем

$$\alpha_R := -0.92 \cdot 10^{-6} \cdot \text{K}^{-1} \quad \alpha_{RS} := 3950 \cdot 10^{-6} \cdot \text{K}^{-1} \quad R_{nom} := 9995 \cdot \Omega \quad \alpha_{R\Sigma} := 0 \cdot \text{K}^{-1} \quad R_{\Sigma} := 10000 \cdot \Omega$$

Находим номинал компенсирующего резистора

$$R_{Snom} := R_{nom} \cdot \frac{\alpha_R - \alpha_{R\Sigma}}{\alpha_{RS} - \alpha_{R\Sigma}} \quad R_{Snom} = 2.328 \Omega$$

Общее сопротивление цепочки

$$R_{nom} + R_{Snom} = 9997.33 \Omega$$

Сопротивление корректирующего резистора RK:

$$R_K := R_{\Sigma} - (R_{nom} + R_{Snom}) \quad R_K = 2.672 \Omega$$