

ИНН подключен к -

МУЛЬТИПЛЕКСОР				Транзисторная сборки Дарлингтона Выход-выход (имя ноги)	Напряжение на выводах компаратора, В					
Входы мультиплексора			Выходы мультиплексора (имя ноги)		Луч идёт свободно			Луч перекрыт		
A	B	C			- IN	+IN	OUT	- IN	+IN	OUT
			<u>0</u>	7	0,5	0,83	4,85	0,5	0,83	4,85
1			<u>3</u>	7	0,5	0,83	4,85	0,5	0,83	4,85
	1		<u>2</u>	6	0,5	0,83	4,85	0,5	0,83	4,85
		1	<u>4</u>	1	0,5	0,83	4,85	0,5	0,83	4,85
1	1		<u>1</u>	5	0,5	0,83	4,85	0,5	0,83	4,85
1		1	<u>5</u>	2	0,5	0,83	4,85	0,5	0,83	4,85
	1	1	<u>6</u>	3	0,5	0,83	4,85	0,5	0,83	4,85
1	1	1	<u>7</u>	4	0,5	0,83	4,85	0,5	0,83	4,85

ИНН подключен к +

МУЛЬТИПЛЕКСОР				Транзисторная сборки Дарлингтона Выход-выход (имя ноги)	Напряжение на выводах компаратора, В					
Входы мультиплексора			Выходы мультиплексора (имя ноги)		Луч идёт свободно			Луч перекрыт		
A	B	C			- IN	+IN	OUT	- IN	+IN	OUT
			<u>0</u>	7	0,5	0,83	4,85	0,5	0,83	4,85
1			<u>3</u>	7	0,5	0,83	4,85	0,5	0,83	4,85
	1		<u>2</u>	6	0,5	0,83	4,85	0,5	0,83	4,85
		1	<u>4</u>	1	0,5	0,83	4,85	0,5	0,83	4,85
1	1		<u>1</u>	5	0,5	0,83	4,85	0,5	0,83	4,85
1		1	<u>5</u>	2	0,5	0,83	4,85	0,5	0,83	4,85
	1	1	<u>6</u>	3	0,5	0,83	4,85	0,5	0,83	4,85
1	1	1	<u>7</u>	4	0,5	0,83	4,85	0,5	0,83	4,85