

Выход INH нижнего мультиплексора подключен к -

Нижний мультиплексор				Транзисторная сборки Дарлингтона Выход-выход (имя ноги)	Напряжение на выводе COM OUT/IN верхнего мультиплексора, В	
Входы			Выходы		Луч идёт свободно	Фотодиод перекрыт
A	B	C				
			<u>0</u>	7	0,2	
1			<u>3</u>	7	5	0,3
	1		<u>2</u>	6	5	0,2
		1	<u>4</u>	1	5	0,3
1	1		<u>1</u>	5	5	0,3
1		1	<u>5</u>	2	5	0,3
	1	1	<u>6</u>	3	5	0,3
1	1	1	<u>7</u>	4	5	0,3

Выход INH нижнего мультиплексора подключен к +

Нижний мультиплексор				Транзисторная сборки Дарлингтона Выход-выход (имя ноги)	Напряжение на выводе COM OUT/IN верхнего мультиплексора, В	
Входы			Выходы		Луча нет	Фотодиод перекрыт
А	В	С				
			<u>0</u>	7	0,3	
1			<u>3</u>	7	0,7	0,3
	1		<u>2</u>	6	0,7	0,2
		1	<u>4</u>	1	0,7	0,4
1	1		<u>1</u>	5	0,7	0,1
1		1	<u>5</u>	2	0,7	0,3
	1	1	<u>6</u>	3	0,8	0,3
1	1	1	<u>7</u>	4	0,7	0,2