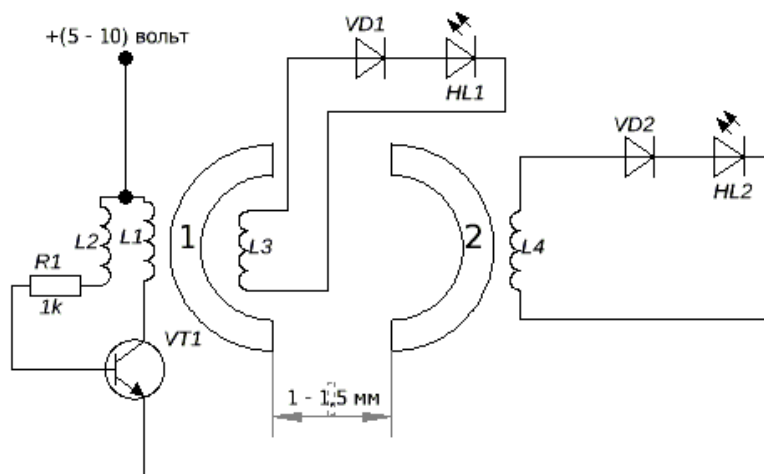




Рассмотрим подробно работу схемы.

- Появляется электрический импульс. По катушке L1 течет ток. В сердечнике «1» наводится МП, в котором накоплена энергия электрического импульса.
- Сердечник «1» намагничивается.
- МП сердечника «1» намагничивает сердечник «2».
- (Пример из жизни. Постоянным магнитом намагничиваем отвертку. У отвертки, после удаления магнита, остается намагниченность. Постоянный магнит при этом без изменений. По крайней мере изменение МП постоянного магнита приборами не фиксируется.)
- По окончании импульса МП сердечника «1» пропадает, наводя ЭДС в катушке L3.
- МП сердечника «2» также пропадает, наводя ЭДС в катушке L4.
- ЭДС катушки L3 поступает в нагрузку HL1.
- ЭДС катушки L4 поступает в нагрузку HL2.