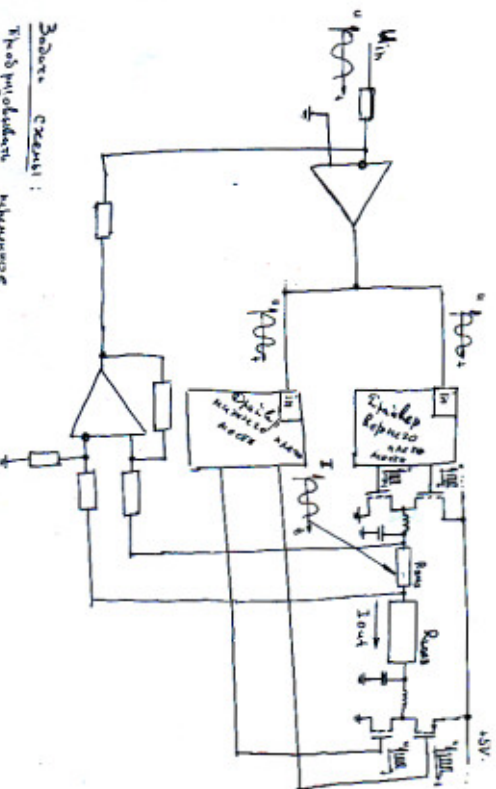




Задать параметры:

Резисторы, конденсаторы, транзисторы и диоды
по заданным параметрам.

$$R_{in} \leq R_{load} \leq 40 \Omega$$

$$U_{in} = 0 \div 500 \text{ mV}$$

$$I_{out} = 0 \div 15 \text{ A}$$