



Книга создана сайтом: CD и радиодетали почтой <http://pryz.org.ua>

Авторами книги запрещено внесение, каких либо изменений и продажа данной книги в сети.

Разрешено исключительно бесплатное распространение!!!

CD и радиодетали почтой <http://pryz.org.ua>

Измерительные приборы, радиодетали, электронные компоненты всех направлений, программаторы. Большой выбор дисков со схемами, секретами ремонта, справочниками радиожурналами для радиолюбителей. Радиотехническая литература. Это и многое другое почтой по Украине и странам СНГ.

- Главная страница сайта.
- Каталог радиодеталей
- Каталог дисков со схемами, секретами ремонта.
- Скачать бесплатно схемы, справочники, самоучители.
- Подпишитесь на бесплатную рассылку.
- Ваша реклама в наших бесплатных электронных книгах и файлах

Разместим, Вашу рекламу в наших бесплатных электронных книгах и файлах.
К размещению принимаем любую информацию, любой тематики не нарушающую законодательства Украины и стран СНГ. Подробнее...



<http://karpaty-ua.org.ua>

Отдых в Карпатах в частном секторе от 7\$ в сутки. <http://karpaty-ua.org.ua>

Украина. Карпаты. Сходница. (19 км. от курорта Трускавец)
Предлагаем отдых в Карпатах в частном секторе от 7\$ в сутки.
Лечебные минеральные воды Сходницы, исключительно натуральные продукты питания, магия и сила Карпатских гор - сделают Ваш отдых максимально полезным.



<http://karpaty-ua.org.ua>

Карпаты. Земля под застройку. <http://karpaty-ua.org.ua>

Предлагаем участки земли под застройку в пгт. Сходница и в окрестности.
19км. от курорта Трускавец. Украина. Львовской обл.
Здоровый воздух, кристально-чистые воды горных рек, альпийские луга и нетронутые леса Национального Карпатского заповедника – все это может окружать Вас уже завтра.




<http://baza.pryriz.org.ua>


База досок объявлений Украины. Рассылка Ваших объявлений. <http://baza.pryriz.org.ua>

На сегодняшний день одним из самых эффективных видов рекламы в интернете является рассылка сообщений на электронные доски объявлений.
Доски объявлений работают по принципу газет бесплатных объявлений. Однако аудитория бесплатных досок составляет десятки миллионов человек ежемесячно, что конечно во много раз больше, чем у печатных изданий такого типа.

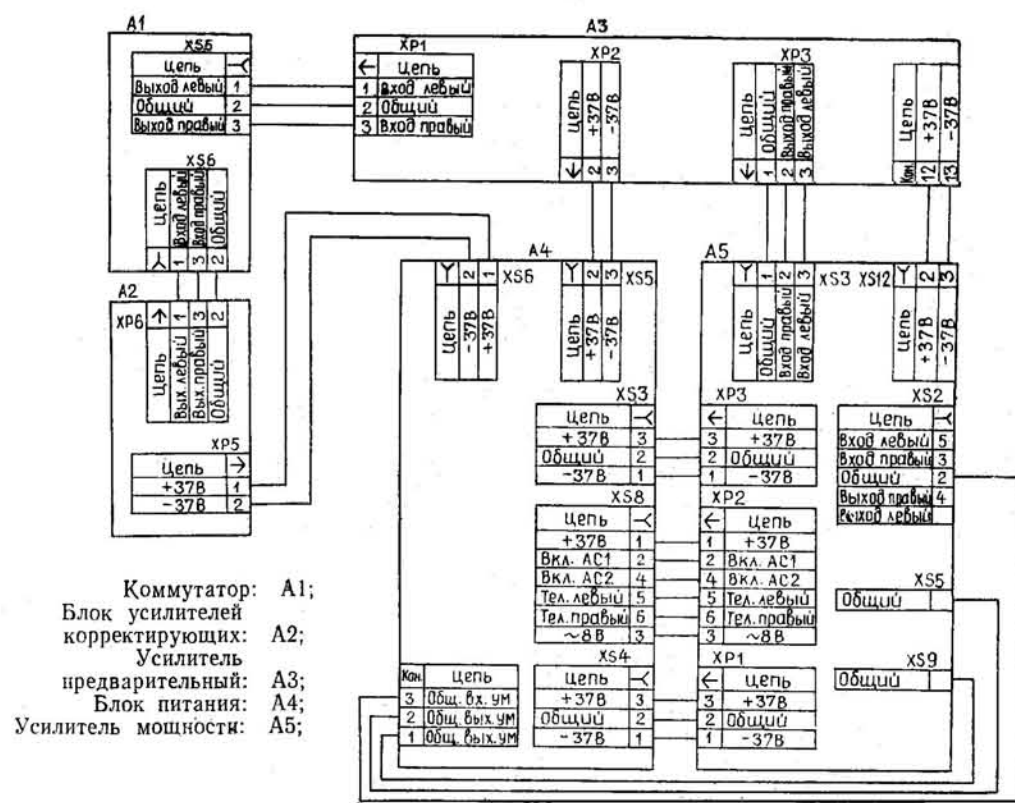У Вас нет желания покупать базу...
Нет опыта работы с досками объявлений...
Вы бережете свое время, зрение и нервы...
Но у Вас, определенно, есть, что предложить стране и миру в целом.
Мы с удовольствием рекомендуем свой сервис по рассылке Ваших объявлений за приемлемую цену!




Коммутатора А1

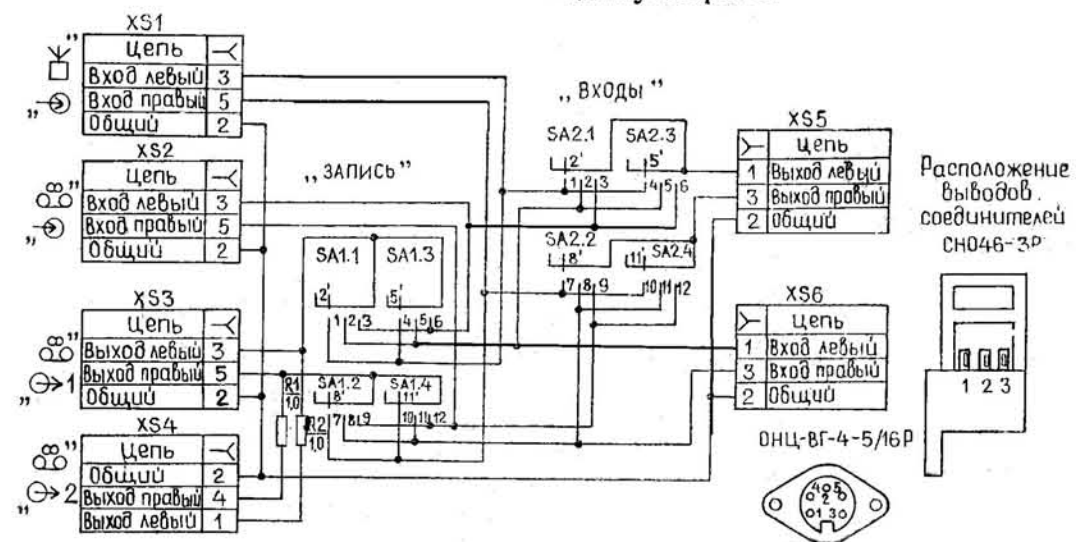


Резистор МЛТ-0,125а: R1, R2;
Переключатель ПП39П-24В: SA1, SA2;
Соединитель ОНЦ-ВГ-4-5/16-Р: XS1-XS4;
Розетка СНО46-3Р: XS5, XS6.

Блока усилителей корректирующих А2

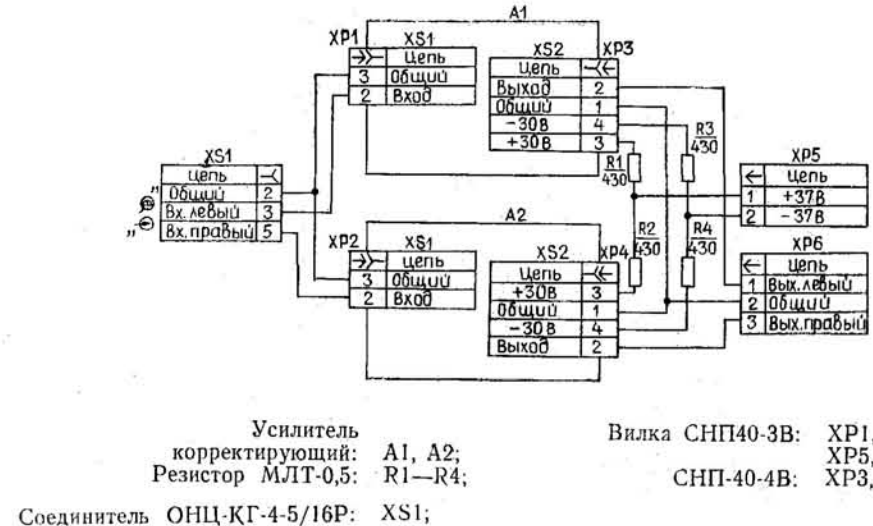


Усилителя корректирующего А1, А2

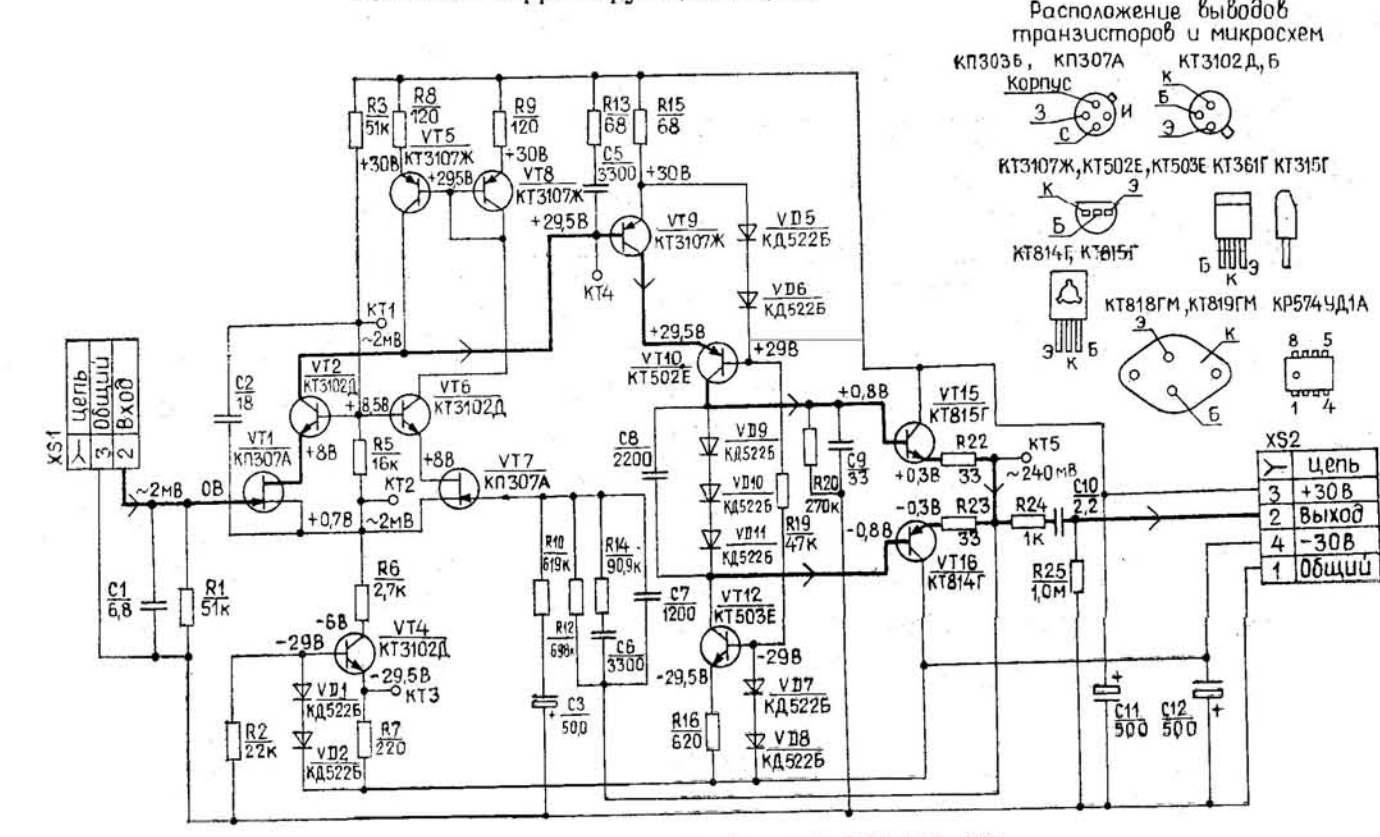

Резистор МЛТ-0,125 а: R1-R10, R12-R25;
Конденсатор КТ-1: C1, C2, C9;
K73-17: C10;
K73-9: C5, C6, C7, C8;
K50-16: C3, C11, C12;
Розетка СМП-40-3Р: XS1;
СМП-40-5Р: XS2;

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

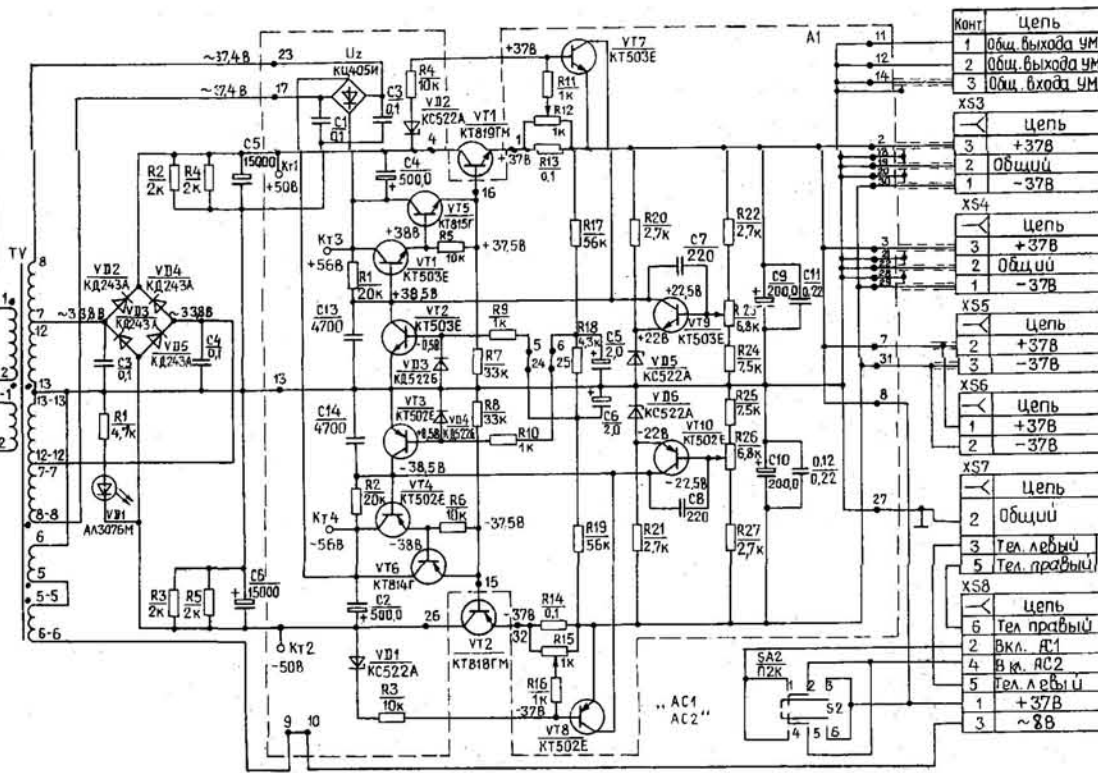Розетка СНО46-3Р: XS1; XS3; XS12;
ОНЦ-ВГ-4-5/16-Р: XS2;



Блок питания


Предохранитель плавкий: FU;
Переключатель ПКН41-1: SA1;
ПЗК-Н-1-2: SA2;
Резисторы МЛТ-1: R1;
МЛТ-2: R2-R5;
Розетки штепсельные У86-КСМ: XS1-XS2;
Соединитель ОНЦ-ВГ-4-5/16-Р: XS7;
Конд.: К73-17: C1-C4;
K50-17: C5-C6.

Стабилизатор А1

Резисторы МЛТ-0,125: R3-R6; R9-R11, R16-R19;
МЛТ-0,25: R1-R2, R20-R22, R24-R25; R27;
R7-R8;
СПЗ-38а: R12, R15, R23, R26;
Конденсаторы К73-17: C1, C3, C11-C12;
K50-16: C2, C4, C5-C6, C9-C10;
КТ-1: C7, C8, C13, C14.


ВНИМАНИЕ

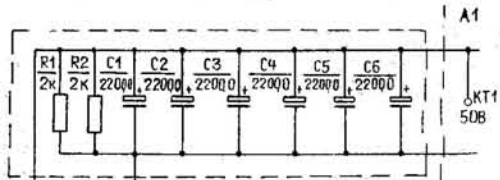В блоке питания А4 возможна замена конденсаторов С5, С6 типа К50-37 на К50-24. При этом в схему фильтра блока питания внесены следующие изменения.



Резисторы МЛТ-2: R1, R2;


Конденсаторы К50-24: C1-C6.

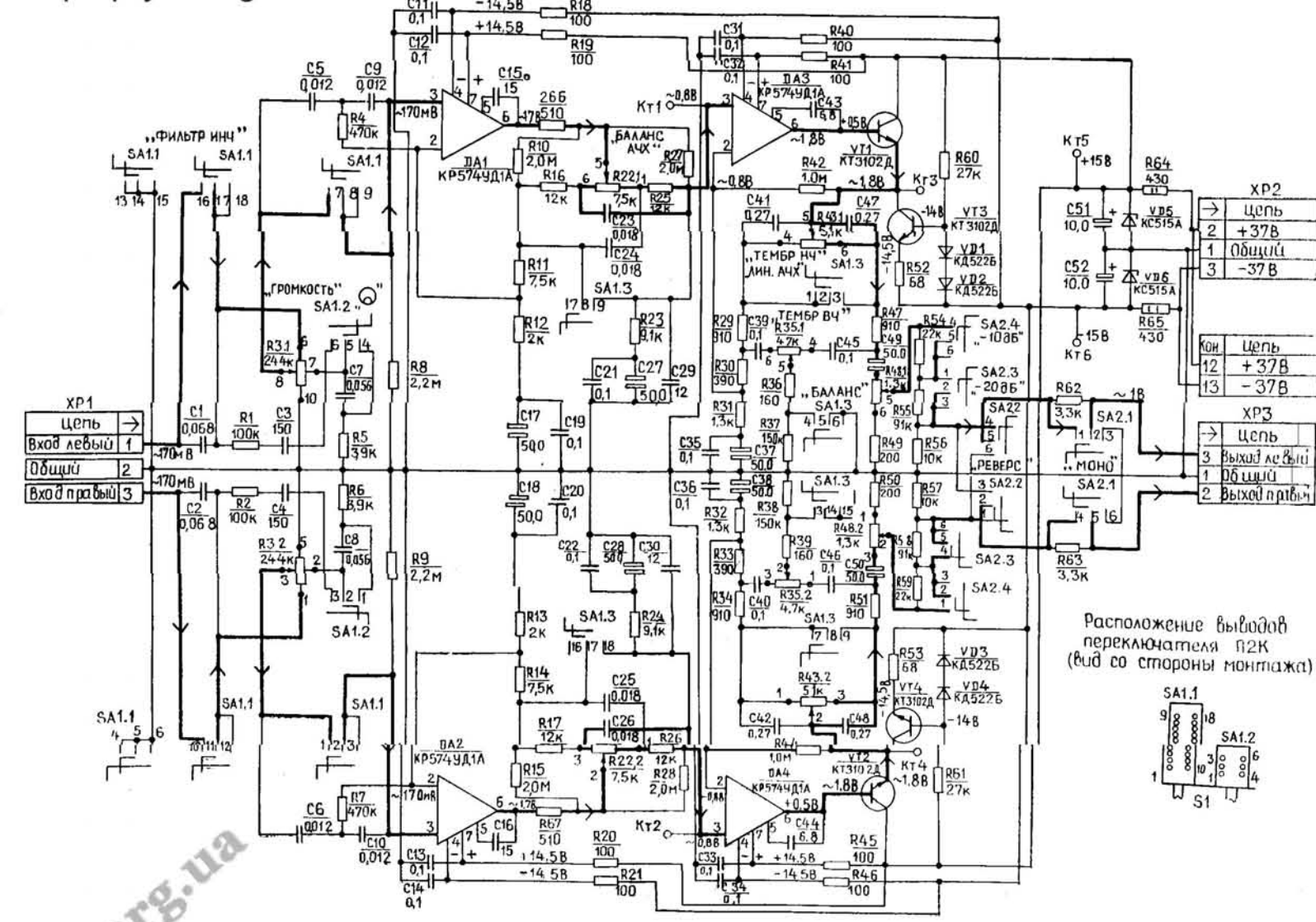

Усилителя мощности А5

Резистор МЛТ-0,125: R1, R2, R4-R21; R23-R34, R36-R42;
R44-R47, R49-R63, R6, R67;
МЛТ-2: R64; R65;
Блок резисторов: R3, R22, R35, R48;
Конденсатор К73-17: C1, C2, C11-C14, C19-C22, C31-C36, C39;
C40, C45, C46;

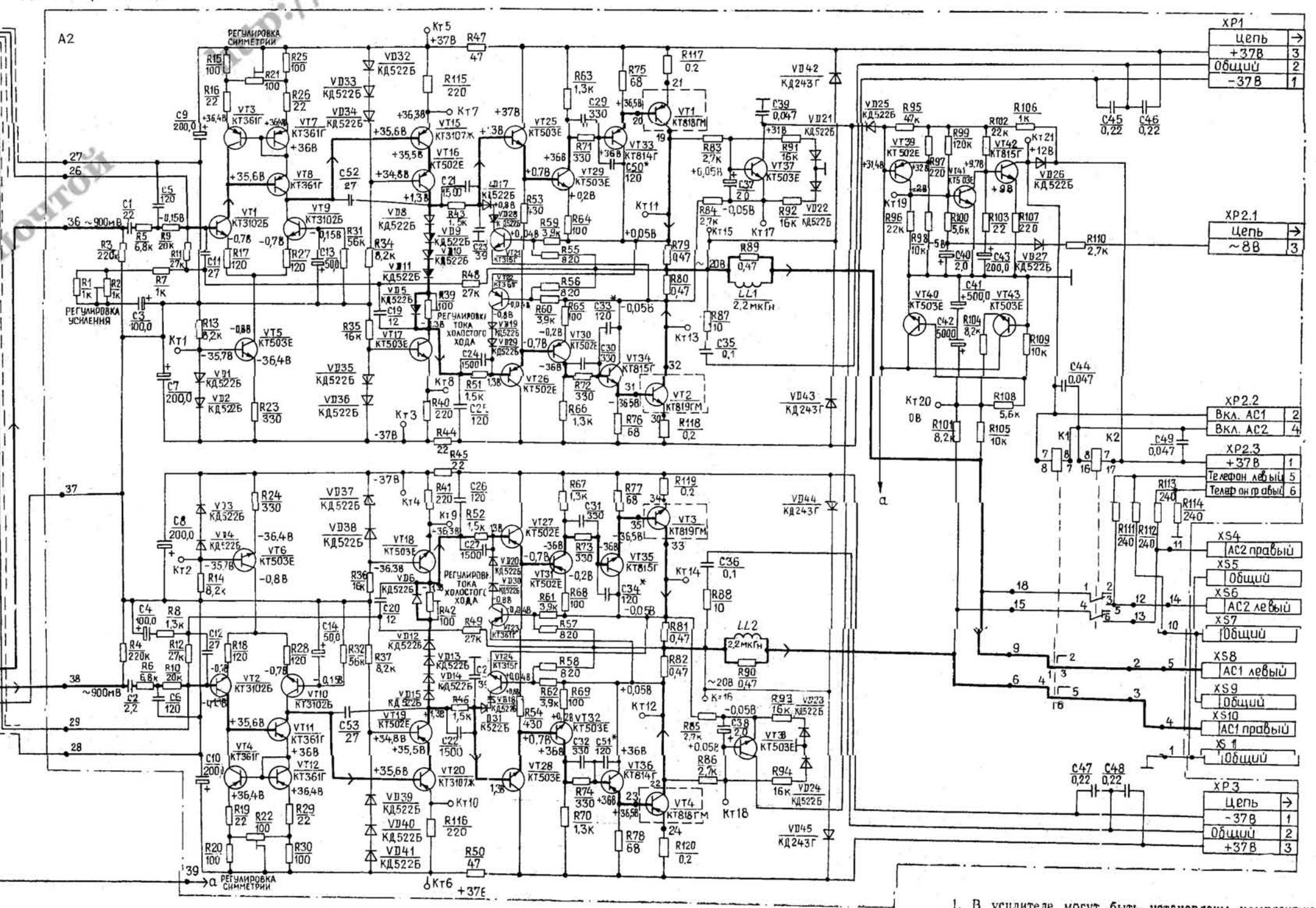Вилка СМП40-3В: XP1-XP3;
К73-9: C5-C10, C23-C26, C41, C42, C47, C48;
Конденсатор КТ-1: C3, C4, C15, C16, C29, C30, C43, C44;
K50-6: C17, C18, C27, C28, C37, C38, C49, C50;
C51, C52;
Переключатель ПЗК: SA1, SA2;



Индикатор уровня А1

Резистор МЛТ-0,125: R1, R3, R5, R6, R8-R12, R14;
R16, R17, R19, R20, R22-R32, R34;
R2, R4, R21;
МЛТ-0,25: R15, R18;
МЛТ-0,5: R7, R13, R33;
Конденсатор К50-16: C1-C5, C8-C11;
C6, C7;
Вилка СМП40-3В: XP1, XP2.

Усилитель мощности А2

Резистор МЛТ-0,125: R1, R3-R12, R15-R20, R23-R33, R35-R36;
R38, R40, R41, R44, R45, R47-R50, R53-R74;
R83-R86, R91-R97, R99, R100, R102-R104;
R106, R108-R110;
R13, R14;
МЛТ-0,25: R2;
СПЗ-38:

МЛТ-250: R34, R37, R43, R46, R51, R52, R75-R78, R98;
R101, R105;
МТ-1: R107, R112, R114;
МТ-2: R87, R88, R111, R114;
C1-1В: R21, R22, R39, R42;
С16М: R79-R82, R89, R90, R117-R120;
Конденсатор К73-17: C1, C2, C35, C36, C39, C44-C49;
K16: C3, C4, C7-C10, C13-C18, C37, C38, C40-C43;
T1: C5, C6, C11, C12, C19, C20, C23, C25, C26, C28, C34C53;
Реле РС-6: K1, K2;
Катушка индуктивности: L1, L2;
Вилка СМП-3В: XP1, XP3;
СМП-6В: XP2;

- В усилителе могут быть установлены комплектующие изделия других типов и номинальных значений, не влияющие на технические параметры и качество усилителя.
- Режимы блока питания приведены при отсоединенной нагрузке.
- Режимы платы индикации приведены при перегрузке усилителя мощности — свечении индикаторов перегрузки и уровне входного сигнала индикатора уровня А1—30 мВ.
- Режимы по постоянному току измерены ампервольтметром Ц4311, по переменному току — электронным вольтметром В3-39.
- Значения режимов могут отличаться от указанных на $\pm 15\%$. Выходные напряжения стабилизатора блока питания могут отличаться от указанных на $\pm 1,5\%$.
- Приведенные режимы измерены на частоте сигнала 1000 Гц при крайнем правом положении регулятора громкости и среднем положении остальных регуляторов.
- Элементы, обозначенные *, могут подбираться при настройке.